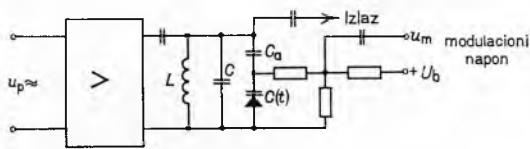


postiže se tražena stabilnost frekvencije odašiljača (v. poglavlje ovog članka Električni uređaji u radio-prijenosu).

U filtersko-faznom modulatoru promjenljiva reaktancija razrušava rezonaniju paralelnog titravnog kruga uskladenog pojačala (sl. 22). Posljedica periodske neusklađenosti titravnog kruga je



Sl. 22. Modulacija faze uskladenog pojačala (oznake iste kao u sl. 21)

periodski promjenljiva amplituda i faza pojačanog signala. Neželjena amplitudna modulacija uklanja se graničnikom amplitude, a fazna devijacija povećava se nizom od više modulatora.

Impulsna modulacija. Različite vrste impulsne modulacije (impulsno-amplitudna, impulsno-širinska, impulsno-fazna i impulsno-kodna) primjenjuju se uglavnom samo u uređajima usmjerrenih veza i bit će obradene u člancima o telegrafiji i telefoniji (v. i poglavlje Šum, str. 634).

Stupanj za prilagođenje

Ovaj stupanj, koji je priključen na izlazno pojačalo odašiljača, treba da prilagodi izlaz odašiljača na antenu ili napojni vod antene. Njegov je zadatak da, s jedne strane, kompenzira reaktivnu komponentu impedancije antene i da, s druge strane, prilagodi otpor antene ili valni otpor pojnoj voda otporu izlaznog pojačala. Za tu se svrhu primjenjuju četveropoli različitim izvedbi, npr. L- i II-filtri.

LIT.: *C. A. Дробов*, Радиопередающие устройства, Москва 1951. — *H. A. Thomas*, Theory and design of valves oscillators, London 1951. — *W. A. Edson*, Vacuum tube oscillators, New York 1953. — *C. И. Бычков*, Магнетронные передатчики, Москва 1955. — *З. И. Модель*, Радиопередающие устройства, Москва, 1961. — *С. И. Есипов*, Радиопередающие устройства, Москва 1950. — *L. Gray, R. Graham*, Radiotransmitters, New York 1961. — *R. Busi*, Centres émetteurs de haute montagne en ondes métriques et décimétriques, Paris 1966. — *V. O. Stokes*, Radiotransmitters, London 1970.

I. Modlic

RADIO-PRIJEMNICI

Radio-prijemnici su naprave sastavljene od niza električkih sklopova s pomoću kojih se iz signalâ što ih u anteni induciraju modulirani elektromagnetski valovi izdvaja, pojačava i detektira signal koji sadrži željenu informaciju. Ta se informacija prenosi korisniku odgovarajućim uređajem za reprodukciju, npr. slušalicama, zvučnikom, tepliteroterom, ekranom katodne cijevi, posredstvom memorije računala i sl.

Radio-prijemnici mogu biti izvedeni kao samostalni uređaji ili kao dio drugih električkih uređaja. Osim za prijem programa radio- i televizijskih predajnih stanica, oni se upotrebljavaju u svim vrstama radio-veza, u goniometarskim, radarskim i električkim navigacijskim uređajima, u radio-astronomiji i dr.

Marta 1893 održao je Nikola Tesla u Franklinovom institutu u Washingtonu predavanje i demonstraciju predaje i prijema elektromagnetskih valova. Time je Tesla položio temelje bežičnom prenosu energije i radio-vezama. Već 1896 Tesla postiže svojom 200-kilovatnom eksperimentalnom radio-predajnom i pripadnom prijemnom stanicom, postavljenim u Coloradu, bežični prenos signala na udaljenosti od 30 km na dugim valovima. Pri tom je kao indikator prijema upotrijebio plinom punjenju sijalnicu. Izvanredno zasluzni pioniri radio-prijemne tehnike, i radio-veza uopće, bili su A. S. Popov i G. Marconi. U maju 1895 u Ruskoj akademiji nauka Popov demonstrira predaju i prijem radio-valova. Već 1899 Popov usavršava svoj prijemnik i demonstrira prenos radio-telefonije na udaljenosti od 35 km. Kao prva otpočela je tvrtka Marconi Co u Engleskoj s proizvodnjom radio-predajnika i prijemnika 1897. U prvini radio-prijemnicima kao indikatori ili detektori služili su kohereri (cjevci s metalnim prahom) i magnetski ili elektrolitski detektori. S obzirom na neefikasnosti tih uređaja, tadašnji su dometi bili maleni. Tek primjenom kristalnog detektora u prijemnicima omogućene su radio-veze na velike udaljenosti.

Nakon pronalaska diode (S. J. Fleming, 1904) i triode (Lee de Forest, 1906) počinje u toku prvog svjetskog rata uspon radio-prijemne tehnike. Razvijeni su prvi detektori s elektronikama, pojačala i oscilatori (A. Meissner, 1913). Direktni prijemnici s kristalnim detektorom zamjenjuje audio-prijemnik (prijemnik s regeneracijom), koji se koristi pozitivnom povratnom spregom (E. H. Armstrong, 1913).

Slijedeći je korak u razvoju radio-prijemne tehnike heterodinski prijemnik, koji omogućava prijem telegrafije na nemoduliranom prenosnom valu. Direktnom prijemniku dodan je u tom slučaju oscilator (heterodin) koji je induktivno spregnut na antenski krug prijemnika. Izbijanjem signala primljenog antenom i signala što ga stvara heterodin dobije se nakon detekcije u slušalicama određeni ton, npr. 1000 Hz, moduliran telegrafskim (Morseovim) znacima.

1917 Levi daje novu shemu radio-prijemnika, koja sadrži dva pomoćna lokalna oscilatora, pa od toga dolazi naziv superheterodin. Godinu dana kasnije E. H. Armstrong patentira usavršenu shemu superheterodinskog prijemnika koji već sadrži sve bitne podsklopove današnjih modernih radio-prijemnika.

Paralelno s radio-prijemnicima razvijali su se i sastavni dijelovi, posebno specijalne prijemne elektronke. U drugom svjetskom ratu mnogo se je radio na usavršavanju kristalnih dioda iz prvih godina prijemne radio-tehnike. Usavršavanje tih dioda bilo je potrebno za radarske prijemnike na decimetarskim i centimetarskim valovima. Na temelju tih istraživačkih radova izrađen je 1948 prvi kontaktni tranzistor, a 1949 slojni tranzistor. U toku posljednjih 20 godina razvijeni su novi tranzistori vrlo visokih kvaliteta za radio-prijemnu tehniku, a posebno njih čitav niz drugih poluvodičkih elemenata.

Podjela radio-prijemnika. Suvremeni radio-prijemnici dijele se prema namjeni na kućne ili koncertne radio prijemnike, kojima se primaju programi radio-difuzijskih stanica, i na profesionalne radio-prijemnike koje primjenjuju za održavanje radio-vezâ državne, društvene i druge organizacije, npr. armija, novinske agencije, brodarska poduzeća itd. Tehnički zahtjevi za profesionalne radio-prijemnike daleko su ošttri nego za koncertne.

Radio-prijemnici dijele se također prema frekvencijskim područjima za koja su konstruirani (v. poglavlje Električni uređaji u radio-prijenosu, tabl. 1) i prema vrsti rada za koju su predviđeni (npr. za rad s amplitudnom modulacijom A1, A2, A3 ili s frekvencijskom modulacijom F1, F6, v. poglavlje Električni uređaji u radio-vezama). U praksi se radio-prijemnici konstruiraju za prijem jednog frekvencijskog područja ili više njih, ili za jednu vrstu rada ili više njih.

Radio-prijemnici dijele se i prema mjestu i ambijentu eksploatacije na prijemnike predviđene za montažu u stacionarnim radio-centrima, na prijemnike za pokretnе objekte (brodove, avione, umjetne satelite i sl.) i na prenosne prijemnike. Razlike u pogledu tehničkih zahtjeva, naročito konstrukcijske izvedbe, klimatske i mehaničke zaštite za te su pojedine vrste prijemnika znatne i u većini se slučajeva ti prijemnici ne mogu jedan drugim zamjeniti.

Prema načinu biranja željene frekvencije postoji podjela na prijemnike s kontinuiranim biranjem bilo koje frekvencije unutar njihovog radnog područja, prijemnike s mogućnošću izbora između 1 do 30 fiksnih frekvencija i prijemnike s dekadnim biranjem frekvencija, kojima lokalni oscilator radi na principu frekvencijske sinteze ili analize.

Prema aktivnim elementima koji su upotrijebljeni u sklopovima prijemnika govor se o prijemnicima s elektronikama i o tranzitorskim prijemnicima.

Osnovne karakteristike prijemnika. Najvažnije osnovne karakteristike radio-prijemnika jesu: osjetljivost, selektivnost, frekvencijska stabilnost, tačnost postavljanja na željenu frekvenciju, vjernost reprodukcije primljene informacije i sigurnost u eksploataciji.

Osjetljivost prijemnika određena je potrebnim nivoom normirano visokofrekventnog signala koji je doveden na ulaz prijemnika, da bi se na izlazu dobila normirana izlazna snaga uz određeni odnos signala prema šumu. Osjetljivost radio prijemnika izražava se bilo u mikrovoltima bilo u decibelima u odnosu na 1 µV. Za goniometarske prijemnike u kojima je antena sastavni dio uređaja, osjetljivost se izražava jakošću polja, tj. u µV/m.

Osjetljivost je pojedinim vrstama prijemnika različita. Tako se osjetljivost dobrih prijemnika za prijem radio-difuzije na srednjem valu kreće između 8 i 15 µV. Kod kvalitetnih profesionalnih prijemnika postignute su na srednjim i visokim frekvencijama osjetljivosti od 0,5 do 5 µV, a za odnos signal/šum bolji od 20 dB.

Pri određivanju osjetljivosti postavljaju se najčešće svi promjenljivi elementi na maksimalno pojačanje, a automatska se regulacija pojačanja isključi. Normirani visokofrekvenčni ulazni signal moduliran je pri amplitudnoj modulaciji sa 600 Hz (ponekad 800 ili 1000 Hz) uz stupanj modulacije od 30%. Pri frekvencijskoj modulaciji on je moduliran sa 600 Hz (ponekad 800 ili 1000 Hz) uz devijaciju od 22,5 kHz (tj. 30% od maksimalne devijacije od 75 kHz) za koncertne prijemnike, i uz devijaciju od 5,5 kHz (tj. 30% od maksimalne devijacije od 15 kHz) za profesionalne prijemnike.

Normirana izlazna snaga iznosi 0,5 W za prijemnike koji imaju izlaznu snagu veću od 1 W, 50 mW za prijemnike koji imaju izlaznu snagu od 0,1 W do 1 W, a 1 W za prijemnike koji se upotrebljavaju u motornim vozilima ili prostorijama s velikom bukom, a reprodukcija se signala obavlja pomoću zvučnika.


Osjetljivost radio-prijemnika ograničena je ukupnim unutrašnjim šumom. Stoga se osjetljivost obično vezuje za vlastiti šum prijemnika odredbom da standardni nivo mora biti za 10 ili 20 dB iznad vlastitog šuma.

Selektivnost je sposobnost radio-prijemnika da iz mnogobrojnih u anteni induciranih radio-signala različitih frekvencija izdvoji samo signal željene frekvencije.


Na početku razvoja radio-prijemne tehnike selektivnost prijemnika nije bila od prvorazrednog značenja jer je broj odašiljačkih radio-stanica bio relativno malen, a razmaci između njihovih radnih frekvencija bili su veliki. Međutim, zbog stalnog povećavanja broja radio-odašiljačkih stanica, selektivnost postaje najvažniji faktor u ocjeni kvaliteta prijemnika.

Zahtjev za većom ili manjom selektivnošću nije kod svih vrsta prijemnika jednak. Na područjima niskih i srednjih radio-frekvencija, koje su međunarodnim ugovorom raspoređene i gdje se predajne stanice na frekvenčkoj skali nalaze na udaljenosti jedne od druge po 9 kHz, zahtjevi za selektivnošću prijemnika su nešto manji nego na području visokih frekvencija, gdje je broj radio-predajnih stanica daleko veći, a osim toga korisnici u mnogim slučajevima proizvoljno biraju radnu frekvenciju.

Pojam selektivnosti radio-prijemnika može se objasniti pomoću ukupnog pojačanja prijemnika. Ako se prijemnik podeši na određenu željenu frekvenciju f_z i na ulaz prijemnika dovede signal iste frekvencije f_z , ukupno pojačanje prijemnika bit će A_z . Promjenom frekvencije ulaznog signala na frekvenciju f_1 , a da se pri tome ne mijenja ništa na prijemniku, smanjit će se pojačanje na iznos A_1 . Na sl. 1 prikazana je krivuljom ovisnost pojačanja A o frekvenciji f ulaznog signala, pri čemu je amplituda ulaznog signala konstantna, a prijemnik je stalno ugođen na željenu frekvenciju f_z .

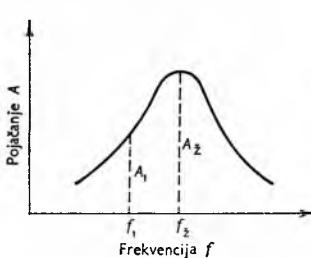

Sl. 1. Krivulja selektivnosti radio-prijemnika. A_z pojačanje na željenoj frekvenciji f_z , A_1 pojačanje na frekvenciji f_1 .

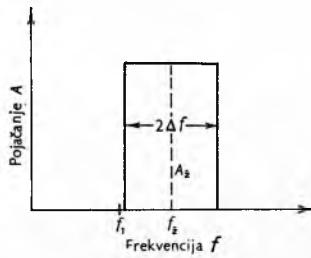

Sl. 2. Idealna krivulja selektivnosti. A_z pojačanje na željenoj frekvenciji f_z , $2\Delta f$ frekvencija nepoželjnog signala, $2\Delta f$ propusna širina prijemnika

Ako se na ulaz prijemnika dovedu dva signala jednake amplitude, i to jedan frekvencije f_z na koju je prijemnik ugođen i drugi frekvencije f_1 , pojavit će se na njegovom izlazu, osim signala željene frekvencije f_z , i nepoželjni signal frekvencije f_1 , iako malo oslabljen. Da se uopće ne bi registrirala informacija signala f_1 , krivulja selektivnosti prijemnika morala bi bila oštrega, u idealnom slučaju kao na sl. 2. Ovakva idealna krivulja selektivnosti ne može se postići, niti je ona potrebna.

Sirina frekvenčijskog pojasa $2\Delta f$ (sl. 2) potrebna je radi prenosa informacije koja je modulacijom utisnuta prenosnom valu. Potrebna širina pojasa ovisi o vrsti modulacije i vrsti rada. Tako je za amplitudno modulirani prenosni val sa dvobročnim prenosom (vrsta rada A3), što se upotrebljava u radio-difuziji na niskim i srednjim frekvenčijama, određena širina $2\Delta f = 9 \text{ kHz}$, a za amplitudno-zvučnom telegrafijom moduliran prenosni val sa prenosom obaju bočnih područja (vrsta rada A2) dovoljna je širina pojasa $2\Delta f = 1,2 \dots 2 \text{ kHz}$. Za nemoduliranu telegrafiju (vrsta rada A1), propusna širina može biti vrlo mala i ona u visokokvalitetnim profesionalnim prijemnicima iznosi ponekad samo $\Delta f = 100 \text{ Hz}$. Za frekvenčijski moduliran prenosni val u radio-difuziji (vrsta rada F3) potrebna je širina propusnog pojasa od $2\Delta f = 160 \text{ kHz}$.

Radi komparacije krivulja selektivnosti različitih prijemnika najčešće se upotrebljava normalizirana krivulja selektivnosti, prikazana na sl. 3, pri čemu je A/A_z kvocijent gušenja na određenoj frekvenciji f prema željenoj frekvenciji f_z na koju je podešen

prijemnik. $2\Delta f_0$, predstavlja propusnu širinu pri kojoj je gušenje $A/A_z = 0,707$ ili 3 dB. Za kvalitetne se prijemnike daje krivulja selektivnosti u obliku grafikona ili se propusna širina definira pri 3, 6, 20, 40 i 60 dB.

Veći dio kvalitetnih prijemnika, naročito za visokofrekvenčijsko područje, ima mogućnost stepeničaste ili kontinuirane promjene selektivnosti. S većom selektivnošću pada dakako vjernost reprodukcije informacije. Stoga je potreban kompromis između selektivnosti i vjernosti reprodukcije, što u praksi od slučaja do slučaja rješava manipulant izborom najprikladnije selektivnosti.


Frekvenčijska stabilnost radio-prijemnika. Do nedavna je frekvenčijska stabilnost radio-prijemnika bila od sekundarnog značenja. Poslužilac je, naiče, podešavajući stalno prijemnik na optimalni prijem, ispravljao eventualne promjene frekvenčije predajnika i oscilatora vlastitog prijemnika. Primjenom visokofrekvenčijskih radio-veza za rad s teleprinterom, frekvenčijska stabilnost postaje važna. Naročito je važna frekvenčijska stabilnost prijemnika u slučaju rada našljepo, tj. kad se bez prethodnog uspostavljanja veze između predajnika i prijemnika vrši emisija na unaprijed dogovorenoj frekvenčiji. Frekvenčijska stabilnost prijemnika vanredno je važna i pri vrsti rada A3J, tj. pri jednobočnom prenosu amplitudno moduliranog vala s potisnutim valom nosiocem (v. dalje).

Frekvenčijska stabilnost prijemnika ovisi prije svega o stabilnosti njegovog lokalnog oscilatora. Klasični lokalni oscilator s promjenljivom frekvenčijom može u najboljem slučaju imati frekvenčijsku stabilnost od $\pm 10^{-5}$, tj. $\pm 0,001\%$ nazivne frekvenčije. On će, npr., pri frekvenčiji 20 MHz varirati do $\pm 200 \text{ Hz}$. Povećana stabilnost frekvenčije prijemnika postiže se i pomoću automatske regulacije frekvenčije. U novije se vrijeme ovaj problem rješava pomoću sintezatora (v. poglavje Elektronički uređaji u radio-vezama).

Tačnost postavljanja. U klasičnim se prijemnicima bira željena frekvenčija okretanjem promjenljivog kondenzatora. U tom slučaju tačnost postavljanja ovisi o mehaničkoj preciznosti pogonskog prenosa koji spaja okretljivi kondenzator lokalnog oscilatora s kazaljkom na frekvenčkoj skali prijemnika, nadalje o tačnosti baždarenja lokalnog oscilatora prema podjeli na frekvenčijskoj skali prijemnika i o tačnosti očitavanja položaja na skali. Ukušena tačnost postavljanja prijemnika na unaprijed određenu frekvenčiju relativno je mala. Greška je sve veća na sve višim frekvenčijama, jer obično na višim frekvenčijama ista skala obuhvaća šire frekvenčijsko područje, pa prema tome na jedan podjeljak skale dolazi veći pojas frekvenčije. Na visokofrekvenčijskom području ova greška iznosi čak i kod kvalitetnih prijemnika $5 \dots 10 \text{ kHz}$.

Radi povećanja tačnosti postavljanja na određenu frekvenčiju ugraduje se ponekad u prijemnik poseban kvartni oscilator za baždarenje, npr. osnovne frekvenčije 100 kHz. Viši harmonici tog oscilatora iskoristavaju se za iznalaženje tačnog položaja na skali za dve bliske frekvenčije koje leže u blizini ispred i iza željene frekvenčije, npr. 2,4 MHz i 2,5 MHz. Određena frekvenčija između tih tačaka utvrđuje se pomoću interpolacije ili u prijemnik ugradene frekvenčijske lupe, tj. uređajem kojim se uski pojas frekvenčije može rastegnuti preko neke veće skale. Znatno povećanje tačnosti postavljanja postiže se s prijemnicima koji rade samo na određenim fiksnim kanalima i imaju kvartni lokalni oscilator. Za svaki je kanal u tom slučaju potrebna posebna kristalna jedinka.

Konačno rješenje problema tačnosti postavljanja prijemnika na određenu frekvenčiju postignuto je primjenom sintezatora ili analizatora frekvenčijā, koji se danas kao sklopovi ugradjuju u najkvalitetnije prijemnike (v. poglavje Elektronički uređaji u radio-vezama). Pomoću njih postiže se tačnost frekvenčije od

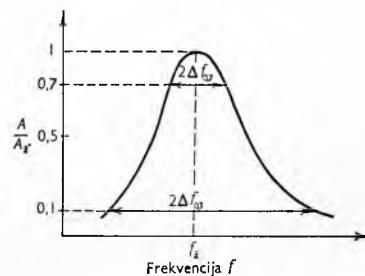

Sl. 3. Normalizirana krivulja selektivnosti. A/A_z kvocijent gušenja na određenoj frekvenčiji f


10^{-6} do 10^{-9} nazivne frekvencije. Tačnost raste, naravno, s kvilitetom frekvencijske normale koja se upotrebljava sa sintezatorom.

Nepoželjno zračenje. Neki podsklopovi u radio-prijemniku mogu biti izvori zračenja nepoželjnih signala različitih frekvencija. To je zračenje naročito nepogodno ako se u blizini nalaze drugi prijemnici. Kod superheterodinskih prijemnika izvori zračenja mogu biti lokalni oscilator, stepen za miješanje, gdje se stvaraju nepoželjni harmonici lokalnog oscilatora, posljednji stepen međufrekvenčnog pojačala, gdje je nivo međufrekventnog signala preko 1 V, i stepen za demodulaciju, na kojem se stvaraju nepoželjni harmonici međufrekventnog signala. Pojedini podstепeni kao izvori nepoželjnih signala mogu zračiti ili direktno, ili preko prijeme antene, ili preko voda za napajanje prijemnika. Pravilnom konstrukcijom, oklapanjem podstopena i pojedinih elemenata, blokiranjem i uzemljenjem može se znatno smanjiti zračenje prijemnika. Za profesionalne prijemnike koji su predviđeni za rad u prijemnim centrima veze zračena snaga pojedinih nepoželjnih signala mora biti manja od 400 pW ($400 \cdot 10^{-12} \text{ W}$).

Vjernost reprodukcije primljene informacije. U idealnom bi slučaju trebalo da prijemnik na svom izlazu daje niskofrekvenčni signal koji je vjerna reprodukcija visokofrekvenčnog signala inducirano u anteni prijemnika. Međutim, idealna se reprodukcija u praksi ne može realizirati, niti je to potrebno, već se dozvoljavaju veća ili manja izobličenja.

Izobličenja do kojih dolazi u radio-prijemniku ispoljavaju se pri prenosu govoru ili glazbe u slaboj razumljivosti, u promjeni boje zvuka, pojavi stranih zvukova, pojavi šumova i sl., a pri prenosu telegrafije u deformiranju pojedinih telegrafskih impulsa. Tako se, npr., mijenja duljina impulsâ, strmina njihovih bokova, a pojavljuju se i šiljci na početku i na kraju impulsa zbog prelaznih pojava. Sva se ta izobličenja mogu podijeliti na linearne i nelinearne izobličenja.

Linearno izobličenje radio-prijemnika obuhvaća sva linearna izobličenja koja nastupaju u pojedinim njegovim podsklopovima, od prijeme antene pa do uređaja za reprodukciju informacije.

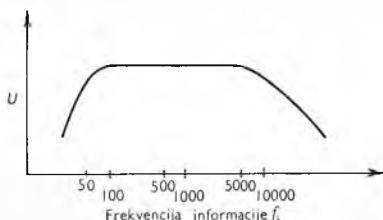


Sl. 4. Linearno izobličenje prijemnika.
U izlazni napon informacije

Linearno izobličenje, koje se vidi na frekvencijskoj karakteristici prijemnika (sl. 4), nastupa na nižim frekvencijama prije svega u niskofrekvenčnom dijelu prijemnika. Izobličenja na višim frekvencijama (na desnom dijelu krivulje) posljedica su izobličenja u niskofrekvenčnom i visokofrekvenčnom, a u najvećoj mjeri u međufrekvenčnom dijelu prijemnika.

Nelinearno izobličenje posljedica je stvaranja viših harmonika pojedinih frekvencija koje sadrži primljeni signal. U konkretnom prijemniku ono može biti vrlo različito, jer ovisi o stupnju pojačanja u niskofrekvenčnom pojačalu, o amplitudi moduliranog prenosnog vala i stupnju visokofrekvenčnog pojačanja (ako prijemnik ima ručnu regulaciju tog pojačanja) i, konačno, o stupnju modulacije. Stoga treba pri određivanju nelinearnih izobličenja prijemnika biti oprezan i po pravilu izvršiti veći broj mjeranja s različitim nivoima visokofrekvenčnog ulaznog signala, s različitim stupnjem modulacije i s različitim stupnjem niskofrekvenčnog pojačanja.

Superheterodinski prijemnik. Nekada mnogo upotrebljavani tipovi radio-prijemnika kao, npr., audionski prijemnik (prijemnik s pozitivnom povratnom spregom, reakcijski prijemnik), heterodinski prijemnik, super-regenerativni prijemnik i višekružni direktni prijemnik, u kojima se signal pojača izravno na svojoj osnovnoj frekvenciji (v. dalje) imaju samo još historijsko značenje i danas se upotrebljavaju samo u izuzetnim slučajevima za specijalne namjene.

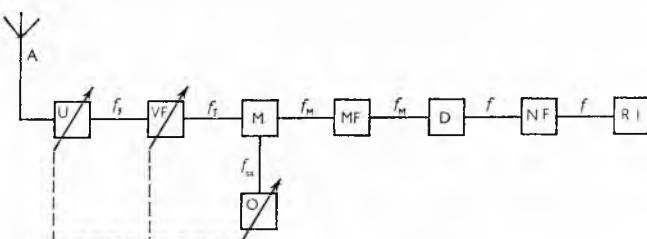Princip konstrukcije superheterodinskog prijemnika. Suvremeni radio-prijemnici građeni su skoro isključivo na principu superheterodina. Principijelna blok-sHEMA superheterodinskog (ili kratko »super«) prijemnika prikazana je na sl. 5.



Sl. 5. Principijelna blok-sHEMA superheterodinskog prijemnika. A prijemna antena, U ulazni sklop, VF visokofrekvenčno pojačalo, M stepen za miješanje, MF međufrekvenčno pojačalo, O oscilator, D demodulator, NF niskofrekvenčno pojačalo, RI uredaj za reprodukciju informacija, f_Z frekvencija željenog signala, f_{MZ} frekvencija signala lokalnog oscilatora, f_M frekvencija međufrekventnog signala, f frekvencija informacije

Pomoću ulaznog sklopa U izdvaja se, više ili manje selektivno, željeni visokofrekvenčni signal frekvencije f_Z iz mnogobrojnih u anteni induciranih signala. U visokofrekvenčnom pojačalu VF željeni se signal frekvencije f_Z pojačava uz poboljšanje još nedovoljne selektivnosti ulaznog sklopa. Signal željene frekvencije f_Z miješa se u stepenu za miješanje M sa signalom frekvencije f_{MZ} koja se stvara u lokalnom oscilatoru O prijemnika. Kao rezultat miješanja dobiva se međufrekvenčni signal frekvencije f_M , koji sadrži istu informaciju koju je imao željeni signal frekvencije f_Z . Međufrekvenčni signal frekvencije f_M pojačava se u međufrekvenčnom pojačalu MF. Taj sklop najviše pridonosi selektivnosti i pojačanju prijemnika. U demodulatoru D vrši se demodulacija, tj. izdvajanje signala informacije frekvencije f iz moduliranog međufrekvenčnog signala frekvencije f_M . Signal informacije frekvencije f pojačava se u niskofrekvenčnom pojačalu NF na potrebbi napon, struju ili snagu i dovodi u napravu RI za reprodukciju informacije. To može biti slušalica, zvučnik, magnetofon, teleprinter i sl.

U mnogim se prijemnicima upotrebljava dvostruko miješanje radi povećanja osjetljivosti, selektivnosti i frekvencijske stabilnosti (v. poglavlje Elektronički uređaji u radio-vezama). Međutim, principijelna shema prvog i drugog stepena za miješanje uvijek je ista, tj. na principu superheterodina.

U daljem izlaganju detaljnije su opisani samo najvažniji skloovi radio-prijemnika.

Ulažni skloovi radio-prijemnika

Napon što ga elektromagnetski valovi induciraju u anteni prenosi se pomoću ulaznog sklopa na tranzistor ili elektronku visokofrekvenčnog pojačala. Ulažni se sklop sastoje uglavnom od titrajnog kruga i dodatnih elemenata za kapacitivni ili induktivni priključak antene na taj krug. Spajanjem antene na titrajni krug, ugođen na frekvenciju signala koji se želi primati, unosi se u njega odgovarajuće dodatno gušenje. Za karakteriziranje prenosnog omjera između napona induciranih u anteni U_A i napona U_2 što se pojavljuje pri ugodrenom titrajnem krugu na ulazu u visokofrekvenčno pojačalo, dakle za prikazivanje ulaznog naponskog nadvišenja, služi faktor prenosa $A' = U_2/U_A$.

Ulažni sklop služi za selektivno izdvajanje željenog signala, za pravilno prilagođenje antene na visokofrekvenčno pojačalo koje slijedi iza ulaznog sklopa i za postizanje što većeg faktora prenosa. Pri tome eventualne promjene impedancije antene ne smiju imati znatnijeg utjecaja na karakteristike ulaznog sklopa. U praksi se, naime, u većini slučajeva ne može računati s unaprijed određenom antenom (osim na području vrlo visokih frekvencija), već se od slučaja do slučaja primjenjuju različite antene koje, naravno, imaju i različite izlazne impedancije. Osim toga, i jedna te ista antena, smještena na drugom mjestu i s drugim načinom uzemljenja, može imati različite izlazne impedancije.


Pravilnim izborom ulaznog sklopa i njegovim pravilnim dimenzioniranjem želi se postići da i različite vrijednosti impedancije različitih prijemnih antena u što manjoj mjeri utječu na promjenu rezonantne frekvencije i na selektivnost ulaznog sklopa,

a da pri tome faktor prenosa selektivno izdvajenog signala bude što veći i što je moguće konstantniji preko cijelog frekvencijskog područja.


Kapacitivna naponska veza (paralelna veza) primjenjuje se za naponsko spajanje neugodene antene na ulazni krug. Za kratke prijemne antene, tj. za one kojima je geometrijska duljina (izražena u valnoj duljini λ) manja od $\sim \lambda/2$ za simetrične, a manja od $\sim \lambda/4$ za nesimetrične antene, što skoro uvijek vrijedi za područje niskih i srednjih radio-frekvencija, a djelomično i za donji dio područja visokih frekvencija, najadekvatnija je nadomjesna shema prema sl. 6. Na toj slici znači C_a kapacitet antene i U_a napon željenog radio-signala inducirani u anteni. Najjednostavniji spoj ovakve antene s ulaznim titravnim krugom prikazan je na sl. 7. Taj spoj dolazi u obzir samo ako je $C_a \ll C$. Kako kapacitet C_a antene koje se u praksi upotrebljavaju za prijemnike visokih, srednjih i niskih radio-frekvencija može biti između 20 i 1500 pF, a kapacitet promjenljivog kondenzatora C iznosi na krajnjim granicama npr. 50 i 500 pF, treba u seriji s kapacitetom C_s' dodati spojni kondenzator C_s , koji smanjuje utjecaj kapaciteta antene C_a (sl. 8). Faktor prenosa A može se najjednostavnije dobiti ako se taj sklop uz primjenu Théveninova teorema pretvoriti u sklop prikazan na sl. 9. Pri tome se izvor napona U_a s unutarnjom impedancijom $1/j\omega C_s'$ nadomjesti izvorom konstantne struje kratkog spoja $I_a = j\omega C_s' U_a$ što teče u krug opterećenja, kojemu je sada paralelno spojena unutarna impedan-




Sl. 6. Nadomjesna shema kratke antene. C_a kapacitet antene, U_a napon inducirani u anteni

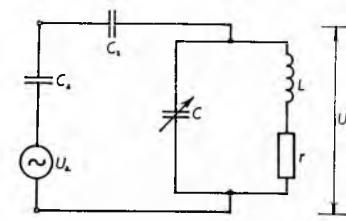


Sl. 8. Naponski (paralelni) spoj antene s dodatnim serijskim kondenzatorom C_s

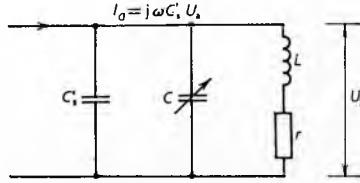

Sl. 9. Nadomjesni spoj sheme iz sl. 8

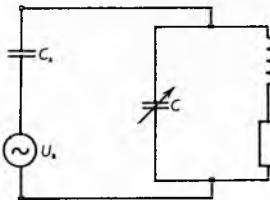

Sl. 7. Naponski (paralelni) spoj antene na ulazni titravni krug. C_a kapacitet promjenljivog kondenzatora, L induktivitet zavojnice, r otpor zavojnice

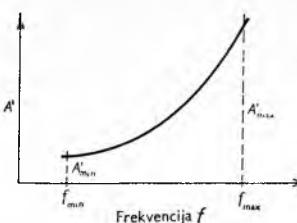

Sl. 10. Ovisnost faktora prenosa A' o frekvenciji pri naponskom spoju

cija $1/j\omega C_s'$ naponskog generatora. C_s' predstavlja serijski spoj kapaciteta C_a i C_s . Rješenjem paralelnog kruga iz ekvivalentne sheme dobije se impedancija u rezonanciji $Z_0 = L/r (C_s' + C)$ i napon na titravnom krugu $U_2 = I_a \cdot Z_0 = j\omega C_s' \cdot U_a \cdot L/r \cdot (C_s' + C)$. Faktor prenosa ovog ulaznog sklopa prema tome iznosi


$$A' = \left| \frac{U_2}{U_a} \right| = \frac{\omega L}{r} \cdot \frac{C_s'}{C_s' + C} = Q \frac{C_s'}{C_s' + C}. \quad (1)$$

Iz izraza (1) slijedi da je faktor prenosa proporcionalan faktoru dobrote Q ulaznog titravnog kruga i da unutar pojedinog frekvencijskog podopsega ovisi o postavljenoj vrijednosti kapaciteta C promjenljivog kondenzatora.

Dijagram promjene faktora prenosa A u ovisnosti o frekvenciji prikazan je na sl. 10, pri čemu su f_{\min} i f_{\max} najniža i najviša frekvencija jednog frekvencijskog podopsega prijemnika; one odgovaraju kapacitetima C_{\max} i C_{\min} kad je promjenljivi kondenzator C zatvoren, odnosno otvoren. Odnos A_{\max}/A_{\min} unutar

jednog frekvencijskog podopsega je ~ 10 , što sa stanovišta jednakojerne osjetljivosti prijemnika svakako nije poželjno.

Kapacitivna struна veza (serijska veza) primjenjuje se za strujno spajanje neugodene antene na ulazni titravni krug. Najjednostavniji spoj ovog tipa prikazan je na sl. 11. Ovaj spoj dolazi u obzir samo ako je $C_a \gg C$, jer onda kapacitet antene C_a ne utječe više znatno na rezonantnu frekvenciju titravnog kruga. Kako je kapacitet obične prijemne antene daleko premali, potrebno je paralelno kapacitetu C_a priključiti dovoljno veliki spojni kapacitet C_s (sl. 12).

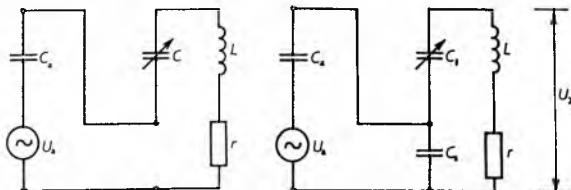

Sl. 11. Strujni (serijski) spoj antene na ulazni titravni krug

Sl. 12. Strujni spoj antene s dodatnim paralelnim spojnim kondenzatorom kapaciteta C_s

Nastoji način kao u slučaju paralelne veze može se ova shema pomoći Théveninova teorema pretvoriti u ekvivalentnu shemu. Rješenjem te ekvivalentne sheme dobije se za slučaj rezonancije titravnog kruga da je napon

$$U_2 = U_a \cdot j \frac{\omega L}{r} \cdot \frac{C_a}{C_a + C_s}. \quad (2)$$

U tom slučaju faktor prenosa iznosi


$$A' = \left| \frac{U_2}{U_a} \right| = \frac{\omega L}{r} \cdot \frac{C_a}{C_a + C_s} = Q \frac{C_a}{C_a + C_s}. \quad (3)$$

Iz jednadžbe (3) vidi se da je faktor prenosa pri ovom spoju neovisan o položajnoj vrijednosti kapaciteta C promjenljivog kondenzatora, što je značajna prednost. S druge strane, pak, ovaj spoj ima nedostatak da treba u ostale titravne krugove, tj. u izlazni krug visokofrekvenčnog pojačala i u oscilatorski krug lokalnog oscilatora, također ugraditi kondenzator kapaciteta C_s , da bi se postigla frekvencijska uskladenost.


Transformatorska veza. Kratka antena (kao na sl. 6) može se vezati na ulazni titravni krug prijemnika i transformatorski, pomoći zavojnice induktivitet L_s (sl. 13). Iz sheme se vidi da je transformatorski spoj u stvari pojasni filter kojemu je prvi titravni krug sastavljen od antenskog kapaciteta C_a i spejnjog induktivitet L_s . Ova dva elementa određuju u prvom približenju rezonansku frekvenciju antenskog kruga $f_a = 1/2\pi \sqrt{C_a L_s}$, koja je za konkretnu antenu na konkretnom mjestu konstantna.

Rezonanska frekvencija f sekundarnog kruga iznosi u prvom približenju $f = 1/2\pi \sqrt{L_s C}$ i mijenja se od f_{\min} do f_{\max} promjenom kapaciteta C okrepljivog kondenzatora. Ova rezonansna frekvencija treba da je jednak frekvenciji željenog signala induciranoj u prijemnoj anteni.

Shema na sl. 13 može se pretvoriti po principu trans-

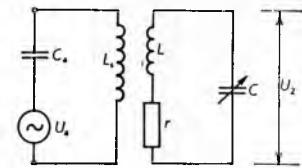

Sl. 13. Transformatorska veza kratke antene na ulazni titravni krug

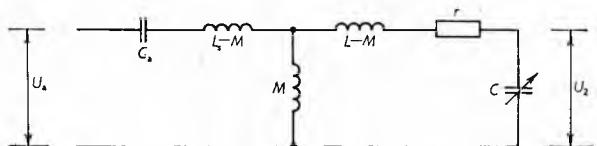

Sl. 14. Nadomjesna shema sklopa na sl. 13. M meduinduktivitet

formatora u ekvivalentnu shemu na sl. 14. Analizom ove ekvivalentne sheme dobije se za napon U_2 jednadžba


$$U_2 = -j U_a \frac{\omega L}{r} \cdot \frac{M}{L_s} \cdot \frac{\omega}{\omega^2 - \omega_a^2}, \quad (4)$$

i za faktor prenosa A


$$A = \left| \frac{U_2}{U_s} \right| = Q \frac{M}{L_s} \cdot \frac{\omega}{\omega^2 - \omega_a^2}, \quad (5)$$

pri čemu je M međuinduktivnost dana izrazom $M = k \sqrt{L_s L}$, gdje je k faktor veze spoja između L_s i L .

Iz jednadžbe (5) vidi se da faktor prenosa A ovisi između ostalog i o odnosu ω prema ω_a . Odabere li se dovoljno malo ω_a , bit će faktor prenosa A unutar pojasa od ω_{\min} do ω_{\max} prilično konstantan, ali će zbog toga biti faktor prenosa mali. Ako se pak odabere ω_a samo malo manji od ω_{\min} , dobije se veći faktor prenosa A , ali s tendencijom opadanja prema ω_{\max} (sl. 15). Dovoljno nizak ω_a postiže se izborom relativno velikog spojnog induktiviteta L_s . U praksi se obično bira za niske i srednje radio-frekvencije

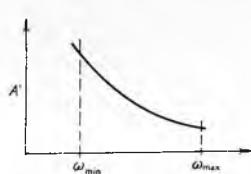

Sl. 15. Ovisnost faktora prenosa A' o frekvenciji pri transformatorskoj vezi kad je ω_a nešto manji od ω_{\min}

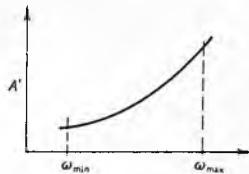

Sl. 16. Ovisnost faktora prenosa A' o frekvenciji pri transformatorskoj vezi kad je ω_a nešto veći od ω_{\max}


ω_a između $0,5\omega_{\min}$ i $0,7\omega_{\min}$, a za visoke frekvencije između $0,2\omega_{\min}$ i $0,5\omega_{\min}$.

Moguća je i varijanta da se odabere ω_a nešto veći od ω_{\max} ; u tom će slučaju krivulja faktora A kao funkcija frekvencije imati obrnuti tok (sl. 16).


Kao treća varijanta može se uzeti da se ω_a nalazi unutar frekvenčinskog područja, tj. da se slučaju dobije krivulja faktora A u ovisnosti o frekvenciji prema sl. 17.

Kombinirana transformatorsko-kapacitivna veza. U cilju postizanja što većeg i istovremeno preko cijelog frekvenčinskog opsega što je moguće ravnomernijeg faktora prenosa A upotrebljava se vrlo često kombinirana transformatorsko-kapacitivna veza (sl. 18). Pravilnim izborom spojnog induktiviteta L_s , spojnog kapaciteta C_s i međuinduktivnosti M , odnosno faktora spoja k , može se postići relativno visok i jednakomjeran tok faktora prenosa A . Ako se odabere ω_a nešto manji od ω_{\min} , krivulja će faktora prenosa biti kombinacija krivulja prikazanih na sl. 10 i sl. 15.

Veza simetrične antene na ulazni krug može se provesti i pomoću simetrične pojne linije. Ova se veza upotrebljava vrlo često u velikim prijemnim centrima, gdje se upotrebljavaju

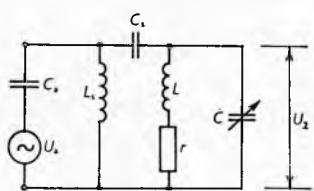

Sl. 18. Transformatorsko-kapacitivna veza radio-prijemnika s antenom

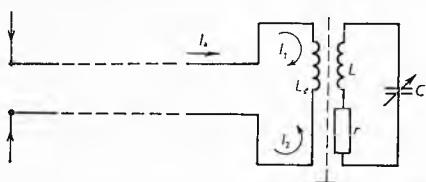

Sl. 19. Veza simetrične antene na ulazni krug prijemnika pomoću simetrične pojne linije


usmjerene antene na području niskih, srednjih i visokih radio-frekvencija. Iako su ova antenska postrojenja, naročito na području niskih i srednjih frekvencija, dosta velikih dimenzija i skupa, ona se sa stanovišta sigurnijeg prijema isplate. Pod sigurnim pri-

jemom se ovdje razumijeva dobitak antene zbog usmjerenosti, uslijed čega je inducirani napon željenog signala u anteni veći i inducirani napon atmosferskih i industrijskih smetnji manji, a smanjene su i mogućnosti ometanja radio-veze. Simetrični se pojni vodovi upotrebljavaju i na području vrlo visokih radio-frekvencija, npr. za televizijske prijemnike.

Veza je simetrične pojne linije s ulaznim titrajnim krugom transformatorska (sl. 19). Između zavojnica L_s i L stavlja se elektrostatički zaslon koji onemogućava kapacitivnu spregu, ali dozvoljava magnetsku spregu. Osim struje I_s , koju daje u anteni inducirani napon U_s , u oba vodiča simetričnog pojnog voda mogu se pojaviti struje I_1 i I_2 zbog djelovanja svih mogućih elektromagnetskih polja, uključujući i atmosferske i industrijske smetnje. Kako su struje I_1 i I_2 u zavojnici induktivnosti L_s suprotne smjera, njihova se magnetska polja među sobom poništavaju. Na taj način preko takvog transformatorskog spoja s elektrostatičkim zaslonom prelazi samo magnetsko polje struje I_s .

Veza simetrične antene na ulazni krug prijemnika pomoću koaksijalnog kabla primjenjuje se tamo gdje su smetnje naročito velike, gdje je električna duljina pojne linije velika i gdje postoji opasnost mehaničkog oštećenja pojnog voda.

Kako je koaksijalni kabel nesimetričan pojni vod, potrebno je pri prelazu sa simetrične antene na koaksijalan kabel uvrstiti prelazni transformator (sl. 20).

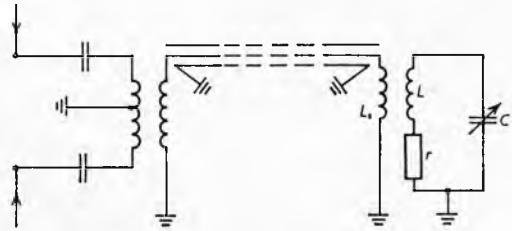

Sl. 20. Veza simetrične antene na ulazni krug prijemnika pomoću koaksijalnog kabla

Visokofrekvenčko pojačalo

Zadatak je visokofrekvenčkog pojačala u superheterodinskim prijemnicima povećanje selektivnosti visokofrekvenčkog dijela prijemnika, da bi se na ulaz stupnja za miješanje doveo što je moguće »čišći« željeni signal, odnosno da bi se u što većoj mjeri prigušili neželjeni signali i ostale smetnje. To se može postići titrajnim krugom visokog kvaliteta, koji se nalazi u anodnom ili kolektorskom krugu visokofrekvenčkog pojačala.

Visokofrekvenčko pojačalo treba također u dovoljnoj mjeri da pojača slabe željene signale i time doprinese povećanju ukupne osjetljivosti prijemnika. To pojačalo mora pojačavati u većoj mjeri slabe željene signale, a u manjoj mjeri jače željene signale, kako bi se na ulazu stupnja za miješanje doble što manje razlike između nivoa visokofrekventnih željnih signala. To se postiže eksponencijalnom karakteristikom pojačanja i automatskim pomicanjem radne tačke u ovisnosti o jačini željenog signala.

Upotrebom visokofrekvenčkog pojačala, tj. jednog aktivnog stupnja između ulaznog titrajanog kruga i stupnja za miješanje, smanjuje se nivo zračenja lokalnog oscilatora preko prijemne antene. Ova zračenja frekvencije lokalnog oscilatora preko vlastite prijemne antene kad prijemnik nema visokofrekvenčkog pojačala kako su nepoželjna tamo gdje u blizini mora raditi veći broj prijemnika, npr. u većim prijemnim centrima.

Tipovi visokofrekvenčkih (VF) pojačala. Postoji mnogo tipova takvih pojačala koji se primjenjuju u radio-prijemnicima. Najčešće se upotrebljavaju VF pojačalo s titrajanim krugom u anodnom krugu eksponencijalne elektronke ili kolektorskom krugu visokofrekvenčkog tranzistora i VF pojačalo sa transformatorskom vezom na titrajni krug. U potonjem se slučaju primarna zavojnica nalazi u anodnom krugu visokofrekvenčke eksponencijalne elektronke, odnosno u kolektorskom krugu visokofrekvenčkog tranzistora.


Bez obzira na tip visokofrekvenčkog pojačala, njegov izlazni titrajni krug mora biti promjenljiv i frekvenčki uskladen s ulaznim titrajnim krugom.

U praksi se bira pojačanje visokofrekvencijskog pojačala, za najmanji nivo visokofrekventnog signala, od 10 do 20 puta. Time se postiže osjetljivost prijemnika od $\sim 1 \mu\text{V}$. Veće pojačanje nema opravdanja zbog vlastitog šuma pojačivačkog elementa.

Stepen za miješanje

Princip i svrha miješanja. Dalje pojačanje visokofrekventnog ulaznog signala i povećanje selektivnosti pomoću većeg broja VF pojačala vezanih kaskadno (kao što se to nekad radilo u direktnim prijemnicima) nije opravdano iz više razloga. Vrlo je, naime, teško postići uskladenost frekvencije između većeg broja titračnih krugova kojih rezonantna frekvencija treba da je jednaka frekvenciji željenog signala. Ova uskladenost mora postojati na bilo kojoj frekvenciji unutar jednog frekvencijskog područja prijemnika. Za svaku novu kaskadu visokofrekvencijskog pojačanja potreban je novi promjenljivi kondenzator, a to povećava dimenzije prijemnika. Zbog većeg broja VF pojačala vezanih u kaskadu i time većeg ukupnog visokofrekvencijskog pojačanja postoji opasnost pozitivne povratne veze i time sklonost sklopa ka samoosciliranju. Usprkos većem broju stepena VF pojačala vezanih u kaskadu, ne postiže se ona selektivnost koja je danas prijeko potrebna za uspešan i siguran prijem.

Iz tih se razloga upotrebljava u modernim prijemnicima metoda miješanja frekvencije f_z željenog primljenog signala s frekvencijom f_{os} lokalnog oscilatora. Kao rezultat tog miješanja dobije se međufrekvencija f_M . Razumije se da se s promjenom frekvencije željenog signala mora mijenjati i frekvencija pomoćnog oscilatora, kako bi rezultat njihova miješanja, tj. međufrekvencija f_M , ostala uviјek ista (sl. 21).

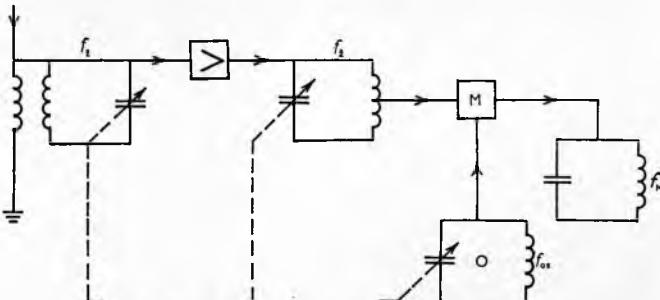

Sl. 21. Principijelna shema spoja stepena za miješanje

Analiza miješanja i izbor međufrekvencije. Miješanje željene primljene frekvencije f_z i frekvencije lokalnog oscilatora vrši se u superheterodinskim prijemnicima pomoću elemenata koji imaju nelinearnu karakteristiku kao što su diode, elektronke i tranzistori. Karakteristika tih elemenata može se izraziti kao suma potencija:

$$i = i_0 + a u + b u^2 + c u^3 + \dots, \quad (6)$$

gdje i_0 znači jakost struje elementa u radnoj tački, u trenutnu vrijednost upravljačkog napona na elementu i, a , b , c , ... konstante koje ovise o obliku karakteristike elementa.

Na upravljačku elektrodu nelinearnog elementa dovodi se napon željenog primljenog signala $u_z = U_z \cos \omega_z t$ i napon lokalnog oscilatora $u_{os} = U_{os} \cos \omega_{os} t$. Za osnovnu analizu je dovoljno da se od jednadžbe (6) iskoristi samo polinom drugog reda:

$$i = i_0 + a (u_z + u_{os}) + b (u_z + u_{os})^2 = i_0 + a (U_z \cos \omega_z t + U_{os} \cos \omega_{os} t) + b (U_z \cos \omega_z t + U_{os} \cos \omega_{os} t)^2. \quad (7)$$

Nakon kvadriranja i sređivanja dobije se iz jedn. (7) izraz

$$i = i_0 + a U_z \cos \omega_z t + a U_{os} \cos \omega_{os} t + \frac{1}{2} b U_z + \frac{1}{2} b U_z^2 \cos 2 \omega_z t + \frac{1}{2} b U_{os} + \frac{1}{2} b U_{os}^2 \cos 2 \omega_{os} t + b U_z U_{os} \cos (\omega_z + \omega_{os}) t + b U_z U_{os} \cos (\omega_z - \omega_{os}) t. \quad (8)$$

Iz izraza (8) vidi se da se u anodnoj, odnosno kolektorskoj struci nelinearnog elementa pojavljuju kao produkt miješanja, osim željene frekvencije f_z primljenog signala i frekvencije lokalnog oscilatora f_{os} , također viši harmonici, te sume i diferencije tih frekvencija.

Pomoću pogodnog titrajnog kruga uvrštenog u krug anode (odnosno kolektora) mješaća izdvaja se iz svih tih frekvencija samo međufrekvencija f_M . Teorijski nije važno koja se frekvencija iz posljednja dva člana izraza (8) odabere za međufrekvenciju, da li $f_M = f_z + f_{os}$, $f_M = f_z - f_{os}$ ili $f_M = f_{os} - f_z$. (Do posljednje od tih frekvencija dolazi se ako prije razvoja osnovne jednadžbe (8) u_z i u_{os} zamijene mjesta.) U suvremenoj prijemnoj tehniči upotrebljavaju se sve te tri mogućnosti za dobivanje međufrekvencije f_M . Koja će se od njih odabrati ovisi o frekvencijskom području na kome prijemnik treba da radi, o odnosu najviše prema najnižoj frekvenciji (f_{max}/f_{min}) u pojedinim podopsezima prijemnika, odnosno o odnosu najmanjeg prema najvećem kapacitetu okretljivog kondenzatora (C_{min}/C_{max}) koji je potreban za realizaciju takvih podopsega i, konačno, o visini odabrane međufrekvencije. Izbor međufrekvencije ovisi i o neželjenim signalima koji nastupaju kao posljedica miješanja.

U prijemnicima koncertnog tipa za niske, srednje i visoke radio-frekvencije upotrebljava se nekad takozvana niska međufrekvencija od ~ 125 kHz. Danas se za taj tip prijemnika uglavnom primjenjuje međufrekvencija od 470 kHz. U prijemnicima koncertnog tipa za vrlo visoke radio-frekvencije (87 ... 100 MHz), s frekvencijskom modulacijom, najčešće se upotrebljava kao prva međufrekvencija 10,7 MHz, a kao druga 470 kHz.

U profesionalnim prijemnicima s kontinuirano promjenljivom frekvencijom za područje niskih, srednjih i visokih radio-frekvencija, međufrekvencija je također 470 kHz, s time da kvalitetniji prijemnici imaju još jednu međufrekvenciju, i to najčešće 1,2 MHz.

U najmodernijim prijemnicima za visoke radio-frekvencije, koji stvaraju pomoćnu frekvenciju f_{os} pomoću frekvencijskog sintezatora, prva je međufrekvencija obično 40 MHz, a druga 30 MHz. (Obično je bar prva međufrekvencija viša od najviše željene frekvencije za koju je građen prijemnik.)

Moguć je izbor i drugih međufrekvencija, ali svaku odabranu međufrekvenciju treba provjeriti s obzirom na neželjene produkte miješanja koji nastaju između harmonika, sumi i diferencijalne željene frekvencije, lokalnog oscilatora i eventualnih jakih neželjenih signala induciranih u anteni.

Vrste miješanja frekvencija. U principu postoje dvije vrste miješanja frekvencija: aditivno i multiplikativno. *Aditivno miješanje* nastupa ako se dva signala dovedu na istu elektrodu nelinearnog elementa. *Multiplikativno miješanje* nastupa ako se signali dovedu na odvojene elektrode nelinearnog elementa. Pri multiplikativnom su miješanju višeharmonijske komponente slabije izražene nego pri aditivnom miješanju, pa stoga multiplikativno miješanje ima izvjesne prednosti.

U suvremenim prijemnicima upotrebljavaju se za miješanje poluvodičke diode samo za najviše frekvencije ($f > 1$ GHz), triode i pentode samo za visoke i ultrvisoke frekvencije (70 MHz ... 1 GHz), a heksode, heptode, oktode i pentagrid-cijevi za niske, srednje i visoke frekvencije ($f < 70$ MHz), a tako isto i tranzistori koji mogu uspješno zamijeniti elektronke na području niskih, srednjih i visokih frekvencija.

Višeekstrodne elektronke za miješanje mogu se podijeliti na dvije osnovne grupe. U prvu grupu idu elektronke kojima je sistem elektroda konstruiran prvenstveno samo za miješanje; to su heptode i heksode. U drugu se grupu ubrajaju one višeekstrodne elektronke kojima je sistem konstruiran za istovremeno miješanje i stvaranje pomoćne frekvencije; to su tzv. pentagrid-ekstrodne elektronke i oktode.

Sklopovi za miješanje. Principijelna shema *miješanja triodom* prikazana je na sl. 22. Trioda E 1 upotrijebljena je u lokalnom oscilatoru koji radi u Colpittsovom spoju. U rešetkinom krugu triode E 2 vrši se aditivno miješanje. Preko zavojnice L₁ i L₂ inducira se u rešetkinom krugu triode za miješanje napon $u_z = U_z \cos \omega_z t$. U istom se krugu inducira preko zavojnice L₃ i L₄ i napon lokalnog oscilatora $u_{os} = U_{os} \cos \omega_{os} t$. U anodnom krugu triode E 2, koji je ugođen na međufrekvenciju f_M , dobije se pojačani signal međufrekvencije. Ovakav je spoj upotrebljiv samo ako je krug L₁, C₁ ujedno i anodni titrajni krug prethodnog visokofrekvencijskog pojačala. Ako bi krug L₁, C₁ bio antenski ulazni krug, antena bi jako zračila signale lokalnog oscila-


tora, što je nedopustivo. Ne treba, naime, zaboraviti da je amplituda napona lokalnog oscilatora reda veličine 10 V.

Principijelna shema *miješanja heptodom* prikazana je na sl. 23. Primljeni signal željene frekvencije f_z dovodi se preko ulaznih sklopova na prvu upravljačku rešetku g_1 , a signal lokalnog oscilatora frekvencije f_{os} na drugu upravljačku rešetku, tj. na g_3 . Obje imaju negativan prednapon. Zaštitne rešetke g_2 i g_4 , koje su obično među sobom vezane već u unutrašnjosti cijevi, nalaze se na pozitivnom potencijalu. Koćeća rešetka g_5 nalazi se na potencijalu katode. Napon željenog primljenog signala $u_z = U_z \cos \omega_z t$ na rešetki g_1 upravlja elektronima koji izlaze iz katode, a ubrzava ih i propušta pozitivna zaštitna rešetka g_2 . Zbog negativnog potencijala na rešetki g_3 dolazi ispred nje do gomilanja elektronâ i stvaranja virtualne katode. Izmjenični napon lokalnog oscilatora $u_{os} = U_{os} \cos \omega_{os} t$ upravlja snopom elektronâ virtualne katode koji ubrzava i propušta zaštitnu rešetku g_4 . Miješanje se, dakle, u ovom slučaju ostvaruje djelovanjem obaju napona na isti tok elektrona.


Principijelna shema *miješanja oktodom* prikazana je na sl. 24. Kod ovih tipova elektronki isti tok elektronâ služi za stvaranje pomoćne frekvencije f_{os} i za miješanje. Katoda, prva rešetka g_1 i druga rešetka g_2 tvore triodu koja služi za stvaranje frekvencije f_{os} lokalnog oscilatora. Rešetka g_2 u funkciji anode preuzima samo manji dio elektronâ elektronskog snopa, a ostale propušta. Propuštene elektrone ubrzava i uglavnom propušta pozitivna rešetka g_3 . Između nje i upravljačke rešetke g_4 stvara se virtualna katoda. Napon u_z primljenog signala željene frekvencije upravlja elektronskim snopom iz virtualne katode i time provodi multiplikativno miješanje.

Principijelna shema *miješanja tranzistorom* prikazana je na sl. 25. Signal frekvencije f_{os} dovodi se iz pomoćnog oscilatora na emiter tranzistora u stepenu za miješanje. Na bazu ovog tranzistora dovodi se primljeni visokofrekventni signal željene frekvencije


Automatska regulacija frekvencije. Zbog nestabilnosti frekvencije f_z željenog signala (signala predajnika) i frekvencije f_{os} lokalnog oscilatora u prijemniku bit će nestabilna i frekvencija f_M međufrekventnog signala. Signal nestabilne međufrekvencije f_M pomiče se iz centra međufrekvenčijskih pojasnih filtera za iznos frekvencijske nestabilnosti, što može imati za posljedicu

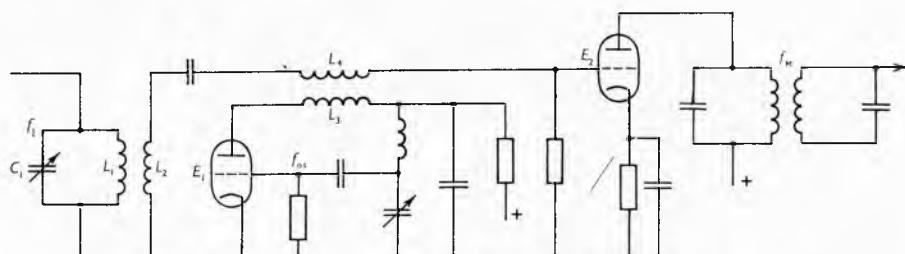

Sl. 22. Principijelna shema spoja stepena za aditivno miješanje triodom

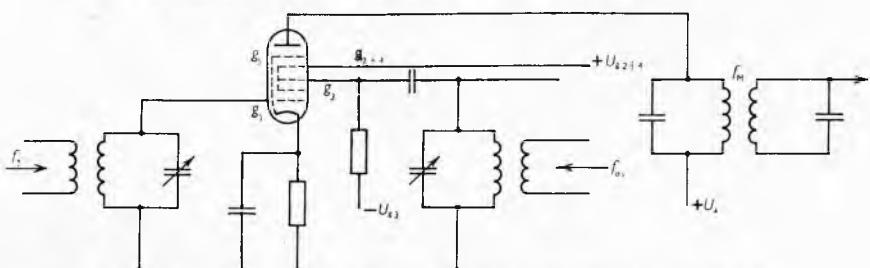

Sl. 23. Principijelna shema spoja stepena za multiplikativno miješanje heptodom

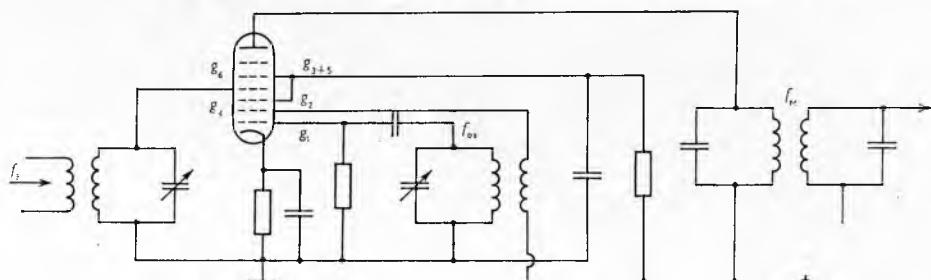


Sl. 24. Principijelna shema spoja stepena za multiplikativno miješanje oktodom

znatna izobličenja, a pri većoj nestabilnosti može doći i do pomakavan propusnog opsega međufrekvenčijskog pojačala, tj. do gubitka prijema. Glavni su uzroci nestabilnosti frekvencije oscilatora u prijemniku, odnosno u predajniku, promjena temperature — koja je vrlo značajna u toku ugrijavanja uređaja —, promjena vlage i promjena napona napajanja. U prijemnicima gdje ubičajene metode stabilizacije frekvencije oscilatora pomoću elemenata s negativnim temperaturnim koeficijentom, pomoću termostata i pomoću stabilizacije napona napajanja ne zadovoljavaju, uvodi se automatska regulacija frekvencije. Metode automatske regulacije frekvencije svode se na dvije osnovne grupe: automatsku regulaciju koja primjenjuje frekvenciju željenog signala kao »pilot«-frekvenciju i regulaciju koja primjenjuje stabilizirani oscilator s kvarcom.

U prvoj grupi metoda željeni signal nakon miješanja daje »pilot«-međufrekvenciju i ova se vodi na frekvencijski diskriminatore. Odstupanje »pilot«-međufrekvencije od frekvencije na koju je podešen diskriminatore daje na izlazu iz diskriminatore odgovarajuće promjene istosmjernog napona. Promijenjeni se napon dovodi na reaktantnu cijev ili kapacitivnu diodu koja je spojena paralelno titranom krugu lokalnog oscilatora. Time se kompenzira nepoželjni frekvencijski pomak oscilatora. Ova metoda automatske regulacije frekvencije pretpostavlja frekvencijsko stabilan ili bar dovoljno stabilan rad oscilatora u predajniku.

U automatskoj regulaciji frekvencije koja primjenjuje frekvencijski stabiliziran oscilator s jedinkom kvarca u termostatu, signal međufrekvencije dovodi se u komparator frekvencija u koji se

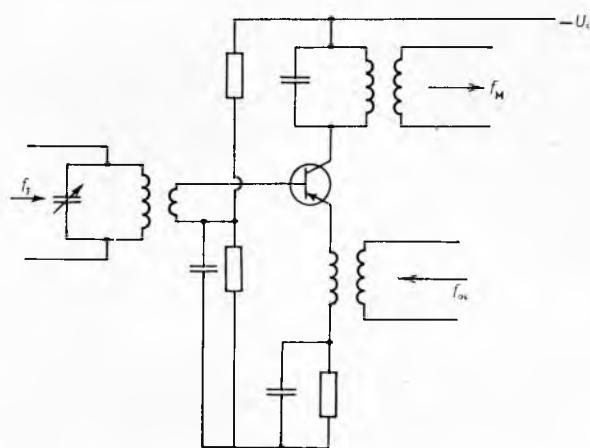

Sl. 25. Principijelna shema spoja tranzistorskog stepena za miješanje

f_z . Tranzistor osim miješanja vrši istovremeno i pojačanje signala međufrekvencije f_M kao pojačalo s uzemljenim emiterom.

takoder dovodi signal iz kvarcnog oscilatora. Istosmjerni napon s izlaza frekvencijskog komparatora, čija je promjena funkcija promjene frekvencije medufrekvenčnog signala, dovodi se na reaktantnu cijev ili kapacitivnu diodu u lokalnom oscilatoru. Time se frekvencija lokalnog oscilatora promjeni tako da kompenzira svaku frekvencijsku nestabilnost lokalnog oscilatora ili željenog signala.



Medufrekvenčno pojačalo

Svrha medufrekvenčnih pojačala. Signal medufrekvenčije f_M nastali u procesu miješanja sadrži sve karakteristike informacije koje ima prije miješanja visokofrekvenčni signal željene frekvencije, tj. on sadrži istu vrstu modulacije i prenosa. Zbog nedovoljne selektivnosti antenskog sklopa i sklopa visokofrekvenčnog ulaznog pojačala postojat će nakon miješanja na frekvencijama koje leže u blizini željenog medufrekventnog signala i nepoželjni signali koji nastaju kao rezultat miješanja signala frekvencije lokalnog oscilatora i nepoželjnih visokofrekvenčnih signala. Osim toga mogu na frekvencijama koje leže u blizini željenog medufrekventnog signala postojati i drugi nepoželjni signali koji se pojavljuju kao rezultat miješanja harmoničkih komponenata frekvencije lokalnog oscilatora s nekim jačim visokofrekventnim signalom koji je inače po frekvenciji više udaljen od željenog signala.

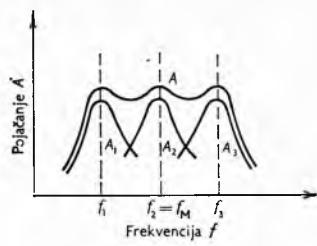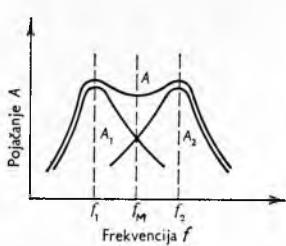
Zadatak je medufrekvenčnog pojačala da u što je moguće većoj mjeri priguši sve nepoželjne signale, a da pojač samo željeni medufrekventni signal. Nadalje, da što vjernije prenosi informaciju koju sadrži medufrekventni signal, što traži određenu propusnu širinu medufrekvenčnog pojačala. Najslabije medufrekventne signale pojačalo treba da pojača na takav nivo da se oni mogu demodulirati u demodulatoru bez znatnih izobličenja. Konačno, medufrekvenčno pojačalo treba da smanji i razlike između minimalne i maksimalne razine željenog signala, ukoliko to nije već u dovoljnoj mjeri postignuto u visokofrekvenčnog pojačalu, kako bi bio osiguran normalan rad demodulatora.

Podjela medufrekvenčnih (MF) pojačala. Potrebna selektivnost medufrekvenčnog pojačala može se postići na različite načine. Ako se za pojedine stepene pojačala izaberu jednostavniji sklopovi s manjom selektivnošću, bit će potreban veći broj medufrekvenčnih stepena vezanih u kaskadi da bi ukupna selektivnost pojačala bila dovoljna. S tog se stanovala medufrekvenčnog pojačala dijele kako je u nastavku izloženo.


Medufrekvenčna pojačala s po jednim titravnim krugom u svakom stepenu. Rezonanska frekvencija f_1 titravnog kruga prvog stepena takvog pojačala niža je od f_M , a rezonanska frekvencija f_2 titravnog kruga drugog stepena pojačala viša od f_M . Pojačanje (selektivnost) takve kaskade prikazano je na sl. 26. Za postizanje još veće propusne širine upotrebljava se sistem u kojem su titravni krugovi pojedinih stepena podešeni na tri različite frekvencije f_1 , f_2 i f_3 (sl. 27), s time da je frekvencija f_2 jednaka frekvenciji




f_M . Selektivnost takvih medufrekvenčnih stepena nije naročito velika, ali ona zadovoljava za prijemnike na gornjem dijelu područja vrlo visokih frekvencija i za područje ultravisokih frekvencija gdje su frekvencije pojedinih kanala međunarodno dogovorene (v. poglavje Elektronički uređaji u radio-prijenosu, tabl. 1) i gdje zbog prirode širenja radio-valova na tim frekvencijama ne postoji veća vjerojatnost neželjenih signala.

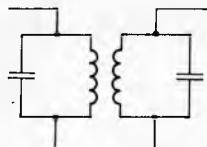

Sl. 28. Induktivno spregnuti MF filter

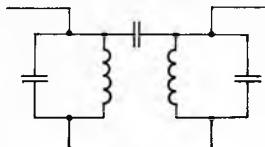

Sl. 29. Kapacitivno (naponski) spregnuti MF filter

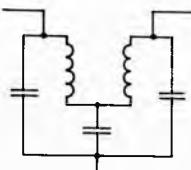


Sl. 30. Kapacitivno (strujno) spregnuti MF filter

Medufrekvenčna pojačala sa dva medusobno spregnuta titravna kruga ili s pojasmnim filtrom. Svi pojasci filtri u cijeloj kaskadi ugodeni su na istu frekvenciju. Ovakvi medufrekvenčni filtri upotrebljavaju se danas skoro isključivo u prijemnicima niskih, srednjih i visokih frekvencija i donjem dijelu područja vrlo visokih frekvencija. U prijemnicima s elektronikama dovoljna su 2 ... 3 medufrekvenčna stepena. U prijemnicima s tranzistorima, gdje je ulazna i izlazna impedancija tranzistora znatno manja, pa time i selektivnost medufrekvenčnog stepena također manja, potreban je bar jedan medufrekvenčni stepen više da bi se postigla ista selektivnost kao s elektronikama.

Medufrekvenčna pojačala s pojasmnim filtrom dijele se prema načinu veze između titravnih krugova na induktivno spregnute (sl. 28), na kapacitivno spregnute na gornjem kraju (naponska veza, sl. 29) i na kapacitivno spregnute na donjem kraju (stručna veza, sl. 30). Veza između titravnih krugova može biti i kombinacija ovih triju osnovnih načina veze. Najviše se upotrebljava induktivna sprega.

Medufrekvenčno pojačalo s induktivno spregnutim pojasmnim filtrom. Opći slučaj induktivno spregnutog pojasmnog filtra, pri čemu je primarni titravni krug vezan na izlaz prethodnog mješaća ili medufrekvenčnog pojačala, a sekundarni titravni krug vezan na ulaz slijedećeg MF pojačala ili demodulatora, prikazan je na sl. 31. Pri tome se pretpostavlja da su u kapacitetu C_1 ,

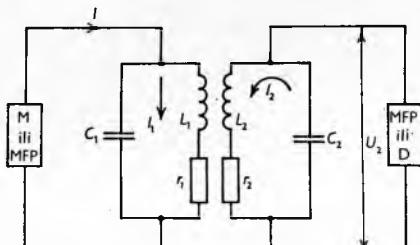

Sl. 31. Induktivno spregnuti MF pojasti filter.
M Stepen za mješanje, MFP medufrekvenčno pojačalo, D demodulator

osim kapaciteta primarnog titravnog kruga, uključeni i svi paralelni kapaciteti prethodnog izlaza; da su u kapacitetu C_2 , osim kapaciteta sekundarnog titravnog kruga, uključeni svi paralelni kapaciteti spojeva ulaza koji slijedi pojasmnom filtru; da r_1 predstavlja serijski zbroj otpornosti samog primarnog titravnog kruga i u serijski otpor transformirane paralelne otpornosti koja leži paralelno primarnom titravnom krugu, uključujući i unutrašnji otpor elementa pojačala ili mješaća i, konačno, da r_2 predstavlja serijski zbroj otpornosti samog sekundarnog titravnog kruga i u serijski otpor transformirane paralelne otpornosti koja leži paralelno sekundarnom titravnom krugu, uključujući i ulazni otpor slijedećeg elementa pojačala ili demodulatora. Ovako definirani pojasti filter može poslužiti za analizu prvog, drugog ili trećeg stepena medufrekvenčnog pojačala bez obzira na to da li se u njemu primjenjuju elektronke, tranzistori ili diode kao elementi za mješanje, pojačanje ili demodulaciju. Iz osnovnih jednadžbi za prvi i drugi titravni krug:

$$I_1 \left(r_1 + j \omega L_1 + \frac{1}{j \omega C_1} \right) + I_2 j \omega M = I \frac{1}{j \omega C_1}, \quad (9)$$

$$I_2 \left(r_2 + j \omega L_2 + \frac{1}{j \omega C_2} \right) + I_1 j \omega M = 0, \quad (10)$$

dobije se opći oblik jednadžbe

$$U_2 = j I \frac{\omega_1 \omega_2}{\omega} \frac{k \sqrt{L_1 L_2} Q_1 Q_2}{(1 + j \beta_1 Q_1)(1 + j \beta_2 Q_2) + \frac{\omega^2}{\omega_1 \omega_2} k^2 Q_1 Q_2} \quad (11)$$

pri čemu je $\beta_1 = \omega_1/\omega_1 - \omega_1/\omega$ razdešenost primarnog kruga i $\beta_2 = \omega_2/\omega_2 - \omega_2/\omega$ razdešenost sekundarnog kruga. $Q_1 = \omega_1 L_1/r_1$ i $Q_2 = \omega_2 L_2/r_2$ su kvalitet primarnog i sekundarnog titrajnog kruga smanjeni zbog djelovanja paralelnih otpora prethodnog izlaza i ulaza koji slijedi.

Pri primjeni pojasnih filtera s induktivnom spregom mogu se u međufrekvenčnim pojačalima pojaviti u vezi s jednadžbom (11) ova četiri slučaja:

Prvi slučaj. Oba su titrajna kruga podešena na istu frekvenciju $\omega_1 = \omega_2 = \omega_M$, a kvalitet krugova je jednak, $Q_1 = Q_2 = Q$. To je najjednostavnija varijanta za dalju analizu. Ona dolazi u obzir u praksi u pojasnim filtrima između dva stepena pojačanja s elektronkom, jer se samo kod njih može pretpostaviti da su Q_1 i Q_2 jednaki uslijed toga što se može zanemariti utjecaj razlike paralelnih izlaznih i ulaznih otpora, koji su inače veliki. Ova se varijanta može upotrijebiti i u ostalim slučajevima, tj. poslije mješaća ili prije demodulatora ili u međufrekvenčnim stepenima pojačala s tranzistorima, ali samo pod uvjetom da se na pogodan način transformiraju izlazni i ulazni otpor tako da su Q_1 i Q_2 jednaki.


Dруги slučaj, u kome je $\omega_1 = \omega_2 = \omega_M$ i $Q_1 \neq Q_2$, najčešća je varijanta u praksi i u daljoj analizi je upotrebljava za sve induktivno spojene pojasevine, bez obzira na to u kojem se stepenu MF pojačala nalaze i bez obzira na to da li se upotrebljavaju elektronke ili poluvodički elementi.

Treći slučaj, u kome je $\omega_1 \neq \omega_2 \neq \omega_M$ i $Q_1 = Q_2$, nastupa samo u specijalnim međufrekvenčnim stepenima pojačanja.

Cetvrti slučaj, u kome je $\omega_1 \neq \omega_2 \neq \omega_M$ i $Q_1 \neq Q_2$, pojavljuje se također samo u specijalnim slučajevima.

Demodulatori za amplitudno modulirane signale

Demodulacija amplitudno moduliranih signala. Oscilogram amplitudno moduliranog međufrekventnog signala koji sadrži niskofrekvenčnu informaciju prikazan je na sl. 32. Za slučaj čisto sinusnih oblika međufrekventnog signala i niskofrekventnog signala informacije koja sadrži samo jednu frekvenciju, krvulja prikazana u ovom dijagramu može se izraziti jednadžbom prema kojoj trenutna vrijednost napona međufrekventnog moduliranog signala iznosi

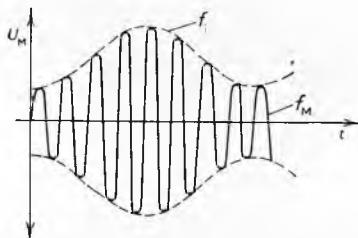

Sl. 32. Oscilogram amplitudno moduliranog međufrekventnog signala

$$u_M = U_M (1 + m \cos \omega_1 t) \sin \omega_M t, \quad (12)$$

gdje je U_M amplituda napona međufrekventnog moduliranog signala, ω_M kružna frekvencija međufrekventnog signala, ω_1 kružna frekvencija informacije i $m = U_1/U_M$ stupanj modulacije međufrekventnog signala.

Razvijanjem jednadžbe (12) dobije se izraz


$$u_M = U_M \sin \omega_M t + \frac{1}{2} m U_M \sin (\omega_M + \omega_1) t + \frac{1}{2} m U_M \sin (\omega_M - \omega_1) t. \quad (13)$$

Iz jednadžbe (13) i njezinog pripadnog frekvencijskog spektra (sl. 33) vidi se da ona važi samo za jedan diskretni signal informacije, npr. $f_1 = 800$ Hz. Pri amplitudnoj modulaciji vrste A3 (gdje se informacija sastoji od govora ili glazbe) jednadžba i frekvencijski spektar su komplikiraniji (sl. 34). U tom slučaju demodulacija mora biti takva da informacija sadrži sve niskofrekventne signale od f_{14} do f_{18} , npr. od 50 do 4500 Hz.

Amplitudno modulirani signal može se demodulirati pomoću bilo kakvog elementa koji ima nelinearnu karakteristiku. Za tu se svrhu upotrebljavaju poluvodičke diode, elektronke (diode, triode i pentode) i tranzistori. U elektronkama s upravljačkom rešetkom može se demodulacija provoditi na upravljačkoj rešetki (tzv. rešetkina detekcija) ili na anodi (tzv. anodna detekcija).




Sl. 33. Frekvencijski spektar amplitudno moduliranog međufrekventnog signala za diskretnu frekvenciju f_1

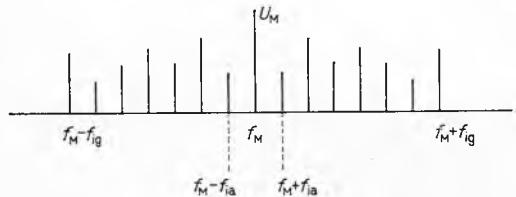


Sl. 34. Frekvencijski spektar amplitudno moduliranog međufrekventnog signala za frekvencije f_{14} do f_{18}

U demodulatorima s tranzistorom demodulacija može se izvršiti u sklopu sa zajedničkim emiterom ili u sklopu sa zajedničkim kolektorom.

Pod uvjetom nelinearnosti karakteristike razumijeva se da je karakteristika elementa nelinearna za cijeli modulirani signal dan jednadžbom $u_M = U_M (1 + m \cos \omega_1 t) \sin \omega_M t$, u idealnom slučaju prema sl. 35. Imajući u vidu ovu nelinearnost u cijelini, može se dalje govoriti o linearnoj i nelinearnoj demodulaciji.

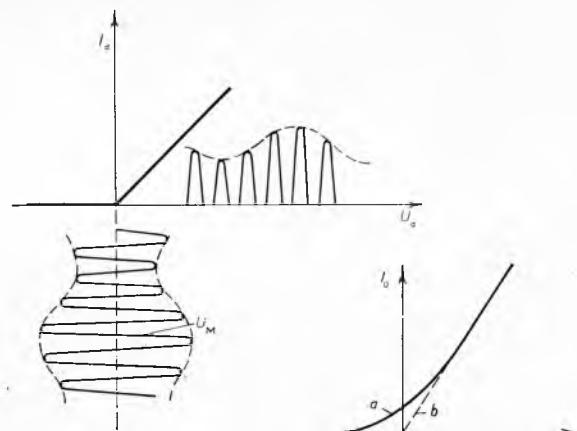

Sl. 35. Princip linearne demodulacije

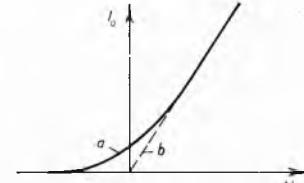


Sl. 36. Nelinearna (a) i linearna (b) karakteristika demodulacije

Za karakteristiku prikazanu u sl. 36 modulacija će za male signale biti nelinearna, a za signale veće amplitude linearna.


Diodna demodulacija. Od svih naprijed navedenih nelinearnih elemenata koji dolaze u obzir za demodulatore najviše se upotrebljavaju poluvodičke diode i diode-elektronke. U diodama vakuumskih elektronki linearna demodulacija nastupa pri signalima većim od ~ 1 V i ostaje linearna sve do zasićenja diode, a to u praktičnoj primjeni znači do njezinog maksimalnog dozvoljenog napona. U poluvodičkim diodama linearna demodulacija nastupa već pri signalima većim od $\sim 0,2$ V.

Sklopovi za demodulaciju mogu u principu biti serijski ili paralelni. U serijski spojenom demodulatoru nalaze se izvor signala u_M , dioda i opteretni otpor R u seriji (sl. 37). U paralelnom demodulatoru spojeni su izvor signala, dioda i opteretni otpor paralelno (sl. 38). Prednost ima serijski spoj jer manje opterećuje izvor signala, tj. titrajni krug u prethodnom stepenu međufrekvenčnog pojačala. U paralelnu spojenom demodulatoru struja i_M

iz titrjnog kruga dijeli se na struju preko diode i na struju preko opteretnog otpora R , što znatno povećava opterećenje titrjnog kruga i time smanjuje njegovu selektivnost. Stoga se paralelni spoj upotrebljava samo tamo gdje treba galvanski odvojiti titrjni krug od demodulatora ili gdje treba odvojiti diodu od anodnog napona prethodnog stepena.

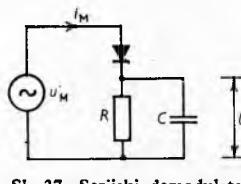

Sl. 37. Serijski demodulator

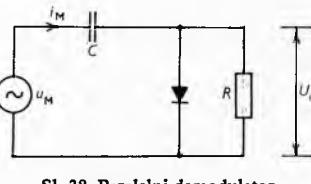

Sl. 38. Paralelni demodulator

Linearna diodna demodulacija. Za pravilnu linearnu demodulaciju kod serijskog demodulatora treba osigurati da frekvencija ulaznog medufrekventnog signala f_M bude mnogo veća od gornje frekvencije signala informacije, tj. $f_M \gg f_{i_1}$; da minimalna vrijednost amplitudne ulaznog medufrekventnog signala bude veća od 0,2 V za poluvodičke diode, odnosno veća od 1 V za diode-elektronke; da kapacitet kondenzatora C bude dovoljno velik, kako bi se smanjila valovitost napona informacije na kombinaciji $R C$ i, konačno, da je kapacitet kondenzatora C toliko mali da ne nastaju frekvencijska izobličenja na gornjim frekvencijama informacije f_{i_1} .

Ako se, osiguravši te uvjete, na ulaz serijskog demodulatora doveđe medufrekventni modulirani napon u_M dan jedn. (12), na izlazu se iz demodulatora na kombinaciji $R C$ dobije napon informacije koji je prikazan izrazom

$$u_i = \frac{1}{\pi} \frac{R}{R_i} U_M (\sin \vartheta - \vartheta \cos \vartheta) + \\ + \frac{1}{\pi} \frac{R}{R_i} m U_M (\sin \vartheta - \cos \vartheta) \cos \omega_i t, \quad (14)$$

pri čemu je 2ϑ kut vodenja diode dan jednadžbom $\tan \vartheta - \vartheta = \pi (R_i/R)$, a R_i unutarnji otpor diode. Kako se iz jednadžbe (14) vidi, rezultat demodulacije su istosmjerna i izmjenična komponenta, dane prvim i drugim članom. Ako je stupanj modulacije $m = 0$, na ulaz u demodulator dolazi nemodulirani medufrekventni signal, pa se na izlazu dobije istosmjerna komponenta, jer je drugi član u jednadžbi (14) jednak nuli.

Istosmjerna komponenta, koja je proporcionalna amplitudi medufrekventnog signala U_M , pa prema tome i amplitudi željelog visokofrekventnog signala induciranoj u prijemnoj anteni, iskorištava se za *automatsku regulaciju pojačanja*, time da se dovodi na upravljačku elektrodu elektronki ili tranzistora u visokofrekvenčijskom pojačalu, a eventualno i u stepenu za mješanje.

Iz jednadžbe (14) vidi se također da niskofrekventni signal informacije pri linearnoj demodulaciji nema viših harmonika i da je, prema tome, ova demodulacija u idealnom slučaju bez linearnih izobličenja. Međutim, u stvarnoj linearnej diodnoj demodulaciji ipak postoji izvjesna izobličenja uzrokovana nepraktičnom vremenskom konstantom sklopa i prevelikim stupnjem modulacije.

Vremenska konstanta sklopa $\tau = R C$ mora, s jedne strane, biti toliko mala da može slijediti promjene signala visokofrekvenčne informacije, $\tau \ll 1/f_{i_1}$, a s druge strane, toliko velika da ne može slijediti promjene medufrekventnog signala, $\tau \gg 1/f_M$. U praksi treba između ova dva zahtjeva odabrati kompromisno rješenje. Izbor prikladne vremenske konstante nije težak ako se upotrijebi viša medufrekvencija. Ako je, npr., $f_M = 470$ kHz i $f_{i_1} = 4500$ Hz, iznosi odnos $f_M/f_{i_1} = 102$. Teži je slučaj pri tzv. niskoj medufrekvenciji $f_M = 127$ kHz, gdje je odnos $f_M/f_{i_1} \approx 28$.

Do prevelikog stupnja modulacije dolazi zbog velike dinamike govora ili glazbe. Stupanj amplitudne modulacije se u pojedinim momentima približava vrijednosti 1. Tada je amplituda medufrekventnog moduliranog signala vrlo mala i demodulacija se u tom trenutku vrši u zakrivljenom donjem dijelu diodne karakteristike. Stoga nastupa u tom momentu nelinearna diodna demodulacija, odnosno demodulacija malih signala.

Demodulatori za frekvencijski modulirane signale

Demodulacija frekvencijski moduliranih signala. Dijagram frekvencijski moduliranog medufrekventnog signala koji sadrži niskofrekvenčnu informaciju prikazan je na sl. 39. Za slučaj čistog sinusnog oblika medufrekventnog signala i čistog sinusnog oblika niskofrekvenčne informacije, ovaj se dijagram može izraziti jednadžbom


$$u_M = U_M \sin \left(\omega_{Msr} t + \frac{\Delta f_M}{f_1} \sin \omega_i t \right), \quad (15)$$

pri čemu je u_M trenutna vrijednost napona moduliranog medufrekventnog signala, U_M amplituda napona medufrekventnog signala, ω_{Msr} kružna frekvencija nemoduliranog medufrekventnog signala informacije, f_M diskretna frekvencija frekvencijski moduliranog medufrekventnog signala, Δf_M amplituda frekvencijske devijacije nastale zbog modulacije, ω_i kružna frekvencija informacije.

Frekvencijska devijacija Δf_M maksimalna je vrijednost razlike frekvencija moduliranog i nemoduliranog medufrekventnog signala. Ona je proporcionalna amplitudi niskofrekventnog signala informacije, kojim je frekvencijski moduliran medufrekventni signal, a neovisna je o frekvenciji niskofrekventnog signala informacije.

Modulacioni indeks zove se kvocient $M_t = \Delta f_M/f_1$.

Stupanj modulacije m_t kod frekvencijske modulacije predstavlja odnos između određene frekvencijske devijacije Δf_M i maksimalno dozvoljene frekvencijske devijacije Δf_{Mmax} koju prijemnik može demodulirati: $m_t = \Delta f_M/\Delta f_{Mmax}$. Prema tome stupanj frekvencijske modulacije m_t nije osobina samog frekvencijski moduliranog signala, već je vezan za sistem.

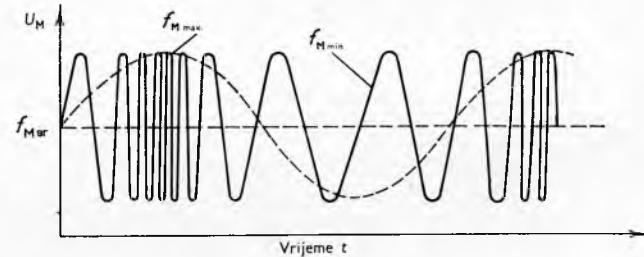Sl. 39. Dijagram frekvencijski moduliranog medufrekventnog signala (Crtkana krivulja prikazuje frekvenciju informacije f_i)

Razvojem osnovne jednadžbe (15) dobije se za u_M pomoću Besselovih funkcija jednadžba:

$$u_M = U_M [J_0(M_t) \sin \omega_{Msr} t + J_1(M_t) \sin (\omega_{Msr} + \omega_i t) - J_1(M_t) \sin (\omega_{Msr} - \omega_i t) + J_2(M_t) \sin (\omega_{Msr} + 2\omega_i t) - J_2(M_t) \sin (\omega_{Msr} - 2\omega_i t) + J_3(M_t) \sin (\omega_{Msr} + 3\omega_i t) - J_3(M_t) \sin (\omega_{Msr} - 3\omega_i t) + \dots]. \quad (16)$$


Iz jednadžbe (16) vidi se da se medufrekventni signal koji je frekvencijski moduliran signalom informacije čistog sinusnog oblika sastoji od: a) sinusnog signala frekvencije f_{Msr} , kojemu je amplituda proporcionalna Besselovom koeficijentu $J_0(M_t)$; b) k puta po dva sinusna signala frekvencije $f_{Msr} \pm i f_1$ kojima su amplitude proporcionalne Besselovim koeficijentima $J_i(M_t)$ ($i = 1, 2, 3, \dots, k$).

Besselovi koeficijenti su funkcije modulacionog indeksa $M_t = \Delta f_M/f_1$ i mogu se izračunati pomoću tablice Besselovih funkcija ili utvrditi iz dijagrama Besselovih funkcija.

Kako je propusna širina pojedinih stepena medufrekvenčnog pojačala konačna, medufrekventni signal koji dolazi na ulaz demodulatora sastoji se od medufrekventnog signala frekvencije f_{Msr} i određenog broja bočnih medufrekventnih signala među kojima je razlika frekvencije f_1 (sl. 40). Kao potrebna propusna širina prijemnika uzima se $\Delta F = 2(\Delta f + f_1)$. Takvom su propusnom širinom obuhvaćeni svi signali koji najviše doprinose ukupnoj snazi moduliranog signala, a ispušteni su komponente s malim amplitudama.

Ako je prenosni signal frekvencijski moduliran većim brojem sinusoidnih signala informacije, npr. $f_{i_1}, f_{i_2}, f_{i_3}$ itd., što u praksi

uvijek jest pri prenosu govora ili glazbe, frekvenčni spektar frekvenčnog moduliranog signala postaje vrlo komplikiran. Suprotno amplitudno moduliranom signalu, u kojemu su pojedinačne bočne frekvenčne diskretno određene, frekvenčni modulirani

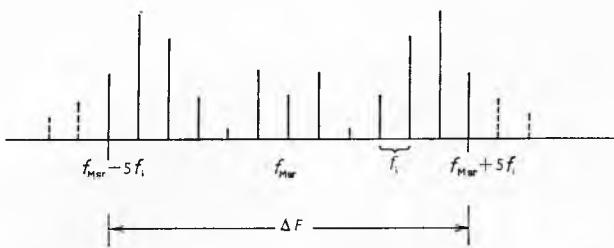


Sl. 40. Frekvenčni spektar frekvenčnog moduliranog međufrekventnog signala

signal, osim $f_M \pm kf_{11}, f_M \pm kf_{12}, f_M \pm kf_{13}$ itd. sadrži još i sve moguće kombinacije od $f_M \pm k(pf_{11} \pm qf_{12} \pm rf_{13} \pm)$, gdje su p, q i r cijeli brojevi. Znači, bočni signali se obrazuju ne samo na frekvenčnjama na kojima bi se obrazovali kad bi prenosni signal bio moduliran odvojeno frekvenčnjama f_{11}, f_{12}, f_{13} , nego se pojavljuju i kombinacije sumā i diferencijā tih frekvenčnjaka, kao i njihovih harmonika. Međutim, iako postoji u ovom slučaju znatno veći broj bočnih signala, ipak time nije bitno proširena potrebna propusna frekvenčna širina prijemnika, dana izrazom $\Delta F = 2(\Delta f_{M_{\max}} + f_{1g})$, ($\Delta f_{M_{\max}}$ maksimalna frekvenčna devijacija prenosnog signala, a f_{1g} gornja frekvenčna informacijska).

Ograničenje amplitude međufrekventnog signala. Pod idealnim uslovima amplituda frekvenčnog moduliranog signala bila bi konstantna. Međutim, zbog šuma, različitih atmosferskih i industrijskih smetnji i zbog nepoželjnih pojava prilikom pojačanja i miješanja u samom prijemniku, amplituda frekvenčnog moduliranog međufrekventnog signala stalno se mijenja. Ove nepoželjne promjene amplitude odrazile bi se poslije demodulacije kao nepoželjne niskofrekventne oscilacije u vidu šumova ili smetnji koje bi bile dodane željenom niskofrekventnom signalu informacije. Zbog toga je potrebno ograničiti amplitudu frekvenčnog moduliranog međufrekventnog signala pomoću ograničavačkog sklopa u tolikoj mjeri da se dobije signal konstantnih amplituda (v. Elektronika, sklopovi, str. 551).


Princip frekvenčne demodulacije. Frekvenčna devijacija Δf ovisna je o amplitudi niskofrekventnog signala informacije kojim je moduliran međufrekventni signal. Ako je ta ovisnost linearna, treba pri demodulaciji osigurati linearno pretvaranje frekvenčne modulacije u amplitudnu modulaciju (sl. 41). Rezultat je takvog pretvaranja amplitudno modulirani međufrekventni signal. Pri tome je taj amplitudno modulirani međufrekventni signal zadržao frekvenčnu modulaciju. Međutim, pri amplitudnoj demodulaciji takvog signala nema poteškoća pod uvjetom da je $f_{M_{\text{sr}}} \gg \Delta f$, jer će u tom slučaju vremenska konstanta člana $R C$ amplitudnog demodulatora vršiti svoju funkciju skoro jednako i pri frekvenčnosti $f_{M_{\text{sr}}} - \Delta f$, i pri frekvenčnosti $f_{M_{\text{sr}}}$, i pri frekvenčnosti $f_{M_{\text{sr}}} + \Delta f$.

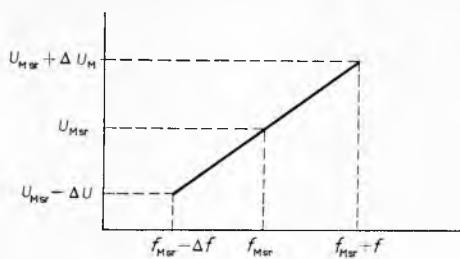

Sl. 41. Princip pretvaranja frekvenčnog moduliranog međufrekventnog signala u amplitudno modulirani međufrekventni signal

Prelaz na drugu vrstu modulacije. Frekvenčna modulacija može se pretvoriti u amplitudnu modulaciju na boku rezonanske krivulje. Pretvaranje se u principu može izvršiti bilo ka-


kvim elementom kojemu je otpor frekvenčni ovisan, kao npr. induktivnim ili kapacitivnim otporom. Efikasnije se pretvaranje postiže spajanjem ovih elemenata u paralelni titrajni krug. Ako se frekvenčni ovisna impedancija titrajnog kruga uzme kao radna impedancija pojačala, i pojačanje će biti funkcija frekvenčnosti (sl. 42). Paralelni se oscilatorni krug u pojačalu podeši tako da frekvenčnost $f_{M_{\text{sr}}}$ dode na sredinu ravnog dijela krivulje selektivnosti, tj. u tačku s ordinatom A_s . Ovisno o frekvenčnoj devijaciji mijenjat će se pojačanje između A_b i A_c oko srednje vrijednosti A_s . Time je frekvenčni modulirani međufrekventni signal pretvoren u amplitudno modulirani međufrekventni signal.

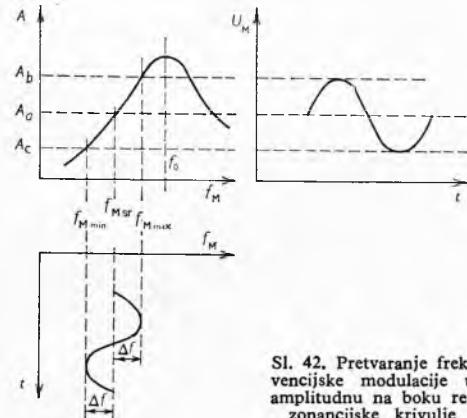

Sl. 42. Pretvaranje frekvenčne modulacije u amplitudnu na boku rezonanske krivulje

Kao element za pojačanje u sklopu ovog pretvarača modulacije može se upotrijebiti bilo elektronika bilo tranzistor. Međutim, zbog ograničene duljine linearne dijela boka rezonanske krivulje titrajnog kruga, mora biti ograničena maksimalna frekvenčna devijacija. Bez tog ograničenja nastaje znatno izobličenje pri pretvaranju frekvenčne modulacije u amplitudnu, što bi se nakon demodulacije ispoljilo kao izobličenje niskofrekventnog signala informacije.

Diskriminator s razdešenim krugovima. Veća linearnost nego u prethodnom slučaju može se postići pomoću dva titrajna kruga koji su jedan u odnosu prema drugome razdešeni (sl. 43).

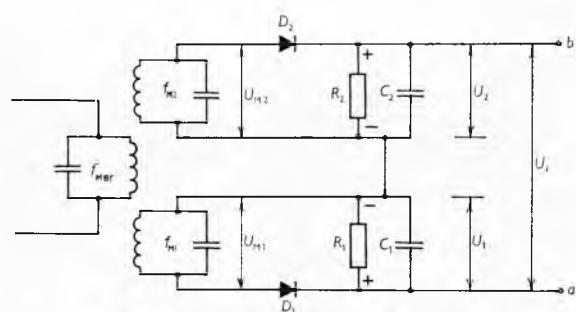


Sl. 43. Diskriminator s razdešenim krugovima

Primarni titrajni krug je podešen na frekvenčnost $f_{M_{\text{sr}}}$, tj. na međufrekvenčnost, kad je devijacija $\Delta f = 0$. Gornji sekundarni titrajni krug se podeši na frekvenčnost f_{M2} koja je za Δf_{M2} viša od $f_{M_{\text{sr}}}$, a donji se podeši na frekvenčnost f_{M1} koja je za Δf_{M1} niža od $f_{M_{\text{sr}}}$. Pri tome treba osigurati da je $\Delta f_{M1} = \Delta f_{M2}$ i da $f_{M_{\text{sr}}}$ pada u tačku infleksije lijevog i desnog boka rezonanskih krivulja gornjeg i donjeg sekundarnog kruga.

Na frekvenčnosti $f_{M_{\text{sr}}}$ naponi su U_{M2} i U_{M1} jednaki. Nakon ispravljanja ovih naponova na pripadnim diodama D_2 i D_1 dobiju se na sklopovima $R_2 - C_2$ i $R_1 - C_1$ jednak naponi U_2 i U_1 suprotnih predznaka. Kombinacija ovih dvaju naponova, napon između tačaka a i b (tj. napon informacije U_1) bit će u tom slučaju jednak nuli. Promjenom frekvenčnosti međufrekventnog signala za određeni frekvenčni pomak $\pm \Delta f$, napon U_{M2} postat će veći od U_{M1} i rezultirajući će napon informacije U_1 biti pozitivan.


I obratno, pri devijaciji $-\Delta f$ prevladat će napon U_{M1} , odnosno U_1 , i rezultat će biti negativni napon informacije U_1 .

Diskriminatore koji se koristi faznim pomakom. Demodulator s takvim diskriminatorom također u istom sklopu pretvara frekvenčijski modulirani međufrekventni signal u amplitudno modulirani međufrekventni signal i diodno demodulira taj pretvoreni signal. Pretvaranje modulacije vrši se pomoću dva titrajna kruga koji su jedan s drugim induktivno spojeni i podešeni su na istu rezonantnu frekvenciju jednaku međufrekvenciji f_{MSR} . Promjenom trenutne vrijednosti međufrekvencije za određeni iznos Δf mijenjaju se fazni odnosi među pojedinim naponima u diskriminatoru i kao rezultat dobiju se različite amplitude pojedinih kombiniranih napona (sl. 44).

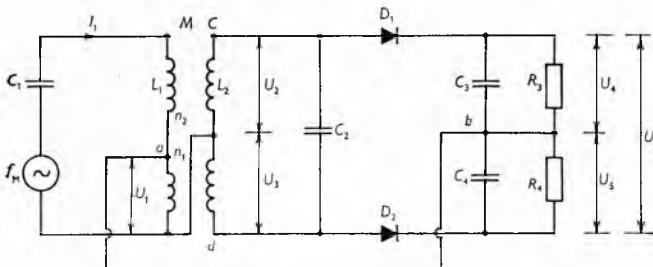

Sl. 44. Frekvenčijski demodulator s diskriminatorom u kojem se iskorištava fazni pomak

Primarni titrajni krug L_1 , C_1 napaja se iz međufrekvenčijskog stepena pojačanja. Sekundarni titrajni krug L_2 , C_2 induktivno je spojen s primarnim. Osim toga postoji direktni spoj donjeg dijela primarne zavojnice sa sredinom sekundarne zavojnice. Postoji i direktna veza između tačke, a na primarnoj zavojnici i tačke b koja se nalazi između elemenata R i C demodulatora. Primarni i sekundarni krug podešeni su na istu frekvenciju f_{MSR} . U slučaju rezonancije postoji između tačaka a i c napon $U_{(1,2)sr}$, a između tačaka a i d napon $U_{(1,3)sr}$ (sl. 45). Ispravljanjem ovih napona na diodama D_1 i D_2 dobiju se na sklopovima R i C naponi U_4 i U_5 , koji su jednake veličine ali suprotnog predznaka. Napon informacije U_1 u tom je slučaju jednak nuli.

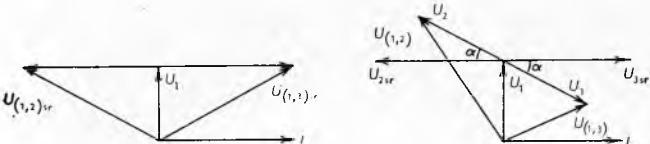

Sl. 45. Vektorski dijagram za sl. 44 za slučaj rezonancije

Sl. 46. Vektorski dijagram za sl. 44 za slučaj $\beta > 0$

Jednadžbe za vektorski dijagram glase

$$\begin{aligned} U_{(1,3)} &= I_1 j \omega_M L_1 \frac{n_1}{n_2} + \frac{U_{3sr}}{1 + j \beta Q}, \\ U_{(1,2)} &= I_1 j \omega_M L_1 \frac{n_1}{n_2} + \frac{U_{2sr}}{1 + j \beta Q}. \end{aligned} \quad (17)$$

Vidi se da će se naponi $U_{(1,3)}$ i $U_{(1,2)}$ mijenjati u ovisnosti o razdešenosti $\beta = \omega_M/\omega_{MSR} - \omega_{MSR}/\omega_M$. Pri pozitivnoj frekvenčijskoj devijaciji Δf je $\beta > 0$, napon $U_{(1,3)}$ se smanjuje, a napon $U_{(1,2)}$ povećava (sl. 46). Pri negativnoj frekvenčijskoj devijaciji povećava se napon $U_{(1,3)}$, a napon $U_{(1,2)}$ se smanjuje.

Ispravljanjem ovih napona na diodama D_2 i D_1 dobiju se na sklopovima R i C proporcionalni trenutni istosmerni naponi U_4 i U_5 . Diferencija ovih napona je napon informacije U_1 . Pri rezonanciji, tj. kad je $\beta = 0$, odnosno $\Delta f_M = 0$, napon je informacije U_1 također jednak nuli. Kad je β veći od nule, odnosno pri pozitivnoj devijaciji $+\Delta f_M$, napon U_1 je pozitivan. Kad je β manji od nule, odnosno pri negativnoj devijaciji $-\Delta f_M$, napon informacije je negativan.

Ratio-demodulator razvio se je iz frekvenčijskog demodulatora s diskriminatorom koji se koristi faznim pomakom. U ratio-demodulatoru primjenjuje se također princip uspoređivanja

amplitudâ kombiniranih napona kojima su amplitudne promjene rezultat mijenjanja faznih odnosa pojedinih napona u titrajnim krugovima uslijed promjene trenutne vrijednosti međufrekvencije za određenu frekvenčijsku devijaciju Δf (v. sl. 46). Načelna shema ratio-demodulatora skoro je identična shemom na sl. 44. Bitna je razlika u tome što su u ratio-demodulatoru diode D_1 i D_2 različito polarizirane. Rad pravilno dimenzioniranog ratio-demodulatora gotovo je neovisan o nepoželjnoj amplitudnoj modulaciji frekvenčijski moduliranog međufrekventnog signala, pa stoga nije potreban poseban ograničavač amplitude. To nije tako kod svih ostalih ranije opisanih frekvenčijskih demodulatora, kod kojih je prijeko potreban stepen za ograničavanje amplitude između posljednjeg međufrekvenčijskog stepena i frekvenčijskog demodulatora.

Prijem pri jednobočnom prenosu

Prenos samo jednog amplitudno moduliranog bočnog pojasa, poznat i pod nazivom SSB-prenos (engl. Single SideBand) često se primjenjuje u posljednje vrijeme.

Princip SSB-prenosa (v. poglavje Elektronički uređaji u radio-vezama). Iz jednadžbe (13) za trenutnu vrijednost amplitudno moduliranog međufrekventnog signala vidi se da informacija frekvenčije f_1 u prvom članu $U_M \sin(\omega_M t)$ uopće nije zastupljena već samo u drugom članu $\frac{1}{2} m U_M \sin(\omega_M + \omega_1) t$ i u trećem članu $\frac{1}{2} m U_M \sin(\omega_M - \omega_1) t$. To znači da je za prenos informacija dovoljno prenositi samo jedan bočni pojas.

Pri čistom se SBB-prenosu predaje i prima visokofrekventni signal samo jednog bočnog pojasa, npr. $\frac{1}{2} m U_M \sin(\omega_M + \omega_1) t$, koji se zatim prije miješanja dovoljno pojača. Nakon miješanja dobije se međufrekventni signal $\frac{1}{2} m U_M \sin(\omega_M + \omega_1) t$, koji se dovoljno pojača u međufrekvenčijskom pojačalu. Tom se signalu neposredno prije demodulacije dodaje »čisti« međufrekventni signal $U_M \sin(\omega_M t)$ (kao dodatni prenosni val). Ovo dodavanje prije demodulacije potrebno je zbog toga što se iz samog signala $\frac{1}{2} m U_M \sin(\omega_M + \omega_1) t$ ne može direktno izdvajiti niskofrekventni signal informacije frekvenčije f_1 , jer taj izraz predstavlja čisti sinusni signal frekvenčije $f_M + f_1$.

Prednosti sistema SSB su znatne. Prije svega, po ovom sistemu modulirani valovi zauzimaju znatno uži pojas u frekvenčijskom području predviđenom za radio-saobraćaj. Time se smanjuje međusobno ometanje, odnosno omogućuje rad većem broju stanica. Postiže se znatna ušteda potrebe predajne snage, a potrebna je i manja propusna širina prijemnika. Međutim, velike su poteškoće u stvaranju dodatnog prenosnog vala, tj. međufrekventnog signala $U_M \sin(\omega_M t)$, čija frekvenčija f_M mora biti vanredno tačna i konstantna.

Poстоji više vrsta anodne modulacije s prenosom samo jednog bočnog pojasa. Pri vrsti rada A3H se uz bočni pojas prenosi i puni prenosni val, pri vrsti A3A prenosi se i djelomično potisnuti prenosni val, a pri vrsti rada A3J prenosi je val potpuno potisnut i uopće se ne prenosi.

Prijem. Signali predajnika vrste rada A3H mogu se primati svakim prijemnikom koji je osposobljen za prijem amplitudno moduliranih signala s prenosnim valom i dva bočna pojasa.

Pri vrsti rada A3A frekvenčija se djelomično prigušenog prenosnog vala iskorištava u prijemniku za automatsko uskladivanje frekvenčije lokalnog oscilatora kojim se stvara dodatni prenosni val. Time se automatski kompenziraju greške u frekvenčiji koje nastaju zbog netačne podešenosti prijemnika na predajnik i zbog nestabilnosti frekvenčije bilo predajnika bilo prijemnika. Upotrebo takve tzv. pilot-frekvenčije, frekvenčijskih i faznih diskriminatora i kapacitivnih dioda za automatsko uskladivanje frekvenčije lokalnih oscilatora i višekratnog miješanja, smanjene su greške frekvenčije na ispod ± 20 Hz, što već osigurava kvalitetan prijem.

Pri vrsti rada A3J odstupanje frekvenčije od nazivne vrijednosti treba da bude manje od 5 Hz na predajnoj strani i 5 Hz na prijemnoj strani. Prema tome za maksimalno dozvoljeno odstupanje od 5 Hz od nazivne frekvenčije, npr. od 2 MHz, tačnost frekvenčije mora biti bolja od $2,5 \cdot 10^{-6}$ ili 0,00025%, a pri nazivnoj frekvenčiji 10 MHz ona mora biti bolja od $5 \cdot 10^{-7}$ ili 0,00005%. Za više frekvenčije u području visokih frekvenčija,

ili u donjem dijelu vrlo visokih frekvencija, tačnost frekvencije u odnosu prema nazivnoj mora biti još bolja. Tako velika stabilnost frekvencije može se postići samo primjenom sekundarne frekvencijske normale, tj. visokofrekvenčnim kvarcnim oscilatorom ugradenim u termostat. Frekvencija ove sekundarne frekvencijske normale služi kao osnova za stvaranje svih ostalih potrebnih frekvencija. Dobivene frekvencije, kao rezultat miješanja harmonijskih i subharmonijskih frekvencija osnovne frekvencije frekvencijske normale, imaju istu tačnost kao i frekvencija same frekvencijske normale. Pri tome se primjenjuje direktna frekvencijska sinteza i indirektna frekvencijska sinteza, odnosno frekvencijska analiza.

Razvojem digitalne tehnike, logičkih sklopova, mikroelektronike i integralnih sklopova razvila se i metoda digitalne frekvencijske analize koja dobiva sve veće značenje. Digitalni analizatori, osim frekvencijskih stabilnosti kakva se želi i kakva je potrebna, omogućavaju također jednostavno daljinsko upravljanje radio-uredajem, tj. vanredno brzo mijenjanje radne frekvencije i izbor unaprijed programiranih radnih kanala na predajniku i prijemniku, što sve zajedno ima vanredno značenje za brzo i sigurno uspostavljanje radio-veza.

LIT.: *J. Haantjes, J. Otto, I. H. van Suchtelen, Anwendung der Elektronenröhre in Rundfunkempfängern und Verstärkern, 1949.* — *M. O. Strutt, Verstärker und Empfänger, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1951.* — *B. I. Сифоров, Радиоприемные устройства, Москва 1954* (njem. prijevod: *W. I. Siforow, Funkempfangsgeräte, Berlin 1957*). — *A. Кулаковский, Линейные каскады радиоприемников, Москва-Ленинград 1958.* — *H. И. Чистяков, В. И. Сифоров, В. С. Мельников, Радиоприемные устройства, Москва 1958.* — *K. А. Шукаев, Проектирование радиоприемников АМ и ЧМ сигналов, Москва 1958.* — *H. Pitsch, Lehrbuch der Funkempfangstechnik, 2 Bde, Leipzig 1958/60.* — *B. В. Колобев, В. Н. Шишмарев, Каскады радиоприемников на транзисторах, Москва-Ленинград 1960.* — *A. Г. Анисимов и др., Радиоприемные устройства, Москва 1960.* — *И. Л. Лобанов, А. А. Савельев, Г. Н. Тетерин, Основы проектирования радиоприемников, Москва 1960.* — *В. Л. Лебедев, В. И. Сифоров, Радиоприемные устройства, ч. I, Москва 1951.* — *Л. С. Гуткин, В. Л. Лебедев, В. И. Сифоров, Радиоприемные устройства, ч. 2, Москва 1961/63.* — *S. Albaghi, L. Bramel, P. David, Cours de radioélectricité générale, Livre II: La réception, Paris 1963.* — *B. В. Паликов, Радиоприемные устройства, Москва 1965.* — *K. R. Sturley, Radio receiver design, Pt. I. Radio frequency amplification and detection, London 1965.* — *B. Cook, A. Fife, Frequency modulation receivers, London 1968.* — *H. В. Бобров, Г. В. Максимов, В. П. Мищурин, Д. П. Николаев, Расчет радиоприемников, Москва 1971.* — *J. Vastenhouw, Kurzwellenempfangspraxis, Hamburg 1972.*

E. Sibila

ANTENE

Antena je naprava koja se primjenjuje uz neke električne uređaje (npr. radio- i radarske odašiljače i prijemnike), a služi za pretvaranje elektromagnetske energije vezane za linije i valovode u prostorni elektromagnetski val i obratno.

Prijenos elektromagnetske energije može se, naime, vršiti na dva načina: vodenjem elektromagnetskog vala uzduž jedne materijalne strukture, kao što su linije i valovodi, ili zračenjem elektromagnetskog vala u slobodnom prostoru, pri čemu nije potrebna nikakva materijalna struktura kao posrednik između mjesta odašiljanja i mjesta prijema.

Ovaj drugi način prijenosa zahtijeva posebne geometrijske strukture, izvedene od materijala različitih električnih i magnetskih svojstava, koje se zovu *antene*. Funkcija antene je dvojaka: ona služi kao elemenat za prilagođenje između linije ili valovoda, s jedne strane, i slobodnog prostora, s druge strane, i ona zračenu energiju usmjerava po cijelom prostoru na unaprijed utvrđeni način.

Podjela antena. Obje svoje funkcije antena može djelotvorno vršiti samo u određenom području radnih frekvencija (širini frekvencijskog pojasa). Stoga se antene mogu grubo podijeliti na *rezonantne ili uskopojasne i aperiodske ili širokopojasne*; za potonje omjer donje i gornje granične frekvencije može doseći i vrijednost 1 : 40. U novije se vrijeme pojavljuju i antene koje u sebi sadrže aktivne električne elemente, npr. tranzistore, Esaki-diode, varaktorske diode, itd. Ti aktivni elementi integrirani u strukturi antene mogu pojačavati signal, transformirati impedanciju, proširiti područje radnih frekvencija i mijenjati prostorni dijagram zračenja s vremenom, ili usmjeravati glavnu laticu u pravcu primljenog vala, tj. u smjeru korespondenta s kojim se održava veza. Prema tome, druga podjela antena bila bi na antene u klasičnom smislu i antene u širem smislu riječi, ili, drugim riječima, na *pasivne i na aktivne*. Na razvoju aktivnih antena vrlo se mnogo radi. Posebno se u modernoj radarskoj tehnici istraživanje prostora ili praćenja cilja ne vrši više

mehaničkim okretanjem i pomicanjem cijele antene, već se njenom glavnom laticom upravlja električki, a postoji i mogućnost da se jednom antenom prati više prostorno razmaknutih ciljeva istovremeno. Brzina otkrivanja ciljeva na taj se način jako povećala, jer se pri električnom upravljanju glavnom laticom ona može u prostoru pomicati praktički bez tromosti.

Primjena antena. Antene se upotrebljavaju u svim električnim sustavima kojima kao prijenosni medij služi slobodan prostor. One čine vrlo važan elemenat tog sustava, tako da o odašljenoj konstrukciji antene ovisi i cijelokupna karakteristika uređaja. Ovisno o namjeni električnog sustava, parametri antena moraju zadovoljavati odredene uvjete. Osim njezinih parametara, vrlo je važan i položaj antene u odnosu prema zemlji i okolnim objektima. Kod *usmjerenih veza* zahtijeva se da glavna latica bude vrlo uska, a sekundarne laticice što manje, kako bi se postigao što veći dobitak i da bi smetnje uslijed interferencije sa sustavima koji rade na istim ili vrlo bliskim frekvencijama bile što manje. Za *prijenos radio- ili televizijskog programa* zahtijeva se na mjestu odašiljanja približno kružni dijagram zračenja, kako bi se što veći dio jednog geografskog područja prekrio jakašću polja dovoljnom za kvalitetan prijem. Na mjestu prijema programa antene mogu imati bilo usmjereni bilo kružni dijagram, ovisno o tome žele li se primati signali jednog ili više odašiljača. Slično je i kod mreža *fiksnih ili mobilnih veza*. Kod *radara* se zahtijeva vrlo uzak dijagram zračenja, kako bi se odredeni dio prostora mogao razložiti u što sitnije dijelove, čime se postiže bolje razlučivanje dvaju vrlo bliskih ciljeva. U *navigacijskim sustavima* redovito ima nekoliko odašiljača za koje su točno poznate lokacije i emitirani signali, a problem je antene zajedno s prijemnikom da utvrdi iz kojeg su smjera primljeni radio-valovi pojedinih odašiljača. *Radioastronomski sustavi* rade uglavnom kao prijemnici koji utvrđuju stvarne pozicije vrlo dalekih svemirskih izvora radio-valova. To zahtijeva antene velikih dimenzija s vrlo uskim dijagramom zračenja. Cijeli električni sustav mora u tom slučaju imati i nisku temperaturu šuma (v. str. 629) zbog niskog nivoa primljenih signala. Zbog velikih fizičkih dimenzija antene postoji problem točnog namještanja antene u određeni smjer i praćenje odabranog radio-izvora. U *znanstvenim istraživanjima* antene se primjenjuju pri mjerjenju određenih fizikalnih parametara različitih sredstava, kao što su voda, zemlja, zrak ili plazma. Antena je u tom slučaju vezni element između mjernog sustava i sredstva koje se ispituje, pa ona mora zadovoljavati posebne uvjete diktirane metodom mjerjenja.

Parametri antena

Parametri antene su karakteristične veličine koje ostaju nepromijenjene bez obzira na to da li se antena upotrebljava za odašiljanje ili za prijem. Glavni su parametri: polarizacija, dijagram zračenja, usmjerenost, dobitak, efektivna površina, duljina ili visina, impedancija, temperatura šuma, dozvoljena snaga i mehaničke karakteristike.

Polarizacija antene. Ako se promatra elektromagnetsko polje neke antene na velikoj udaljenosti od nje, vektor se električnog polja uvek nalazi u ravnini okomitou na smjer širenja vala. Budući da se električno polje mijenja s vremenom, polarizaciju definira krivulja koju opisuje vrh vektora električnog polja u toj ravni. Općenito polarizacija vala u različitim smjerovima od antene može biti različita. Stoga se pod polarizacijom antene razumijeva polarizacija vala koji se širi u smjeru maksimalnog zračenja. U najopćenitijem slučaju postoji *eliptička polarizacija*, kod koje vrh vektora električnog polja opisuje elipsu, dakle kod koje vektor mijenja i veličinu i kutnu brzinu u ovisnosti o vremenu. Eliptička polarizacija je jednoznačno određena trima veličinama: aksijalnim odnosom (AO), koji je kvocijent velike i male osi ($1 < AO < \infty$), smjerom velike osi u odnosu prema odabranom koordinatnom sustavu i smjerom rotacije gledano u pravcu širenja vala.

Kao dva specijalna slučaja pojavljuju se linearne ($AO = \infty$) i kružna ($AO = 1$) polarizacija. Pri linearnoj polarizaciji vektoru električnog polja je smjer konstantan, a mijenja mu se samo veličina; pri kružnoj polarizaciji, pak, vektoru se mijenja smjer, tj. on rotira konstantnom kutnom brzinom, a veličina mu ostaje konstantna. Pri kružnoj polarizaciji razlikuje se lijeva i desna